Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный Исследовательский Университет ИТМО" Мегафакультет Компьютерных Технологий и Управления Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Вариант №1 Лабораторная работа 4

по дисциплине

'Функциональная схемотехника'

Выполнил Студент группы Р33102 Голиков Денис Игоревич Преподаватель: Васильев С.Е.

Содержание

Ликроархитектурная схема модифицированного	_	_		_	ЭΗС	ж	ĮΣ	ιД	Įα		
Описание работы модуля LRU											
1. Входные порты											
2. Описание работы модуля											
3. Выходные порты											
Добавленные управляющие сигналы и их роли											
1. fifoPush											
2. fifoPop											
Изменения в модулях											
Модуль sr_cpu											
Mодуль sr_control											
)											
Эписание добавленных форматов и инструкций											
Формат инструкции push											
Формат инструкции рор				•		•	•		•	•	•
Результаты из отчёта по временным параметрам	М										
OFFTOP: WNS vs TNS											
Выводы из отчета											
Итог											
Выводы по работе											
Анализ архитектурных решений											
2xMux 2-to-1 vs Mux 4-to-1											
lruSign vs lruPush и lruPop			()							
Использование lruSrc			. 9								
Использовать выход ALU как вход LRU					. 1	0					
Использовать многотактовую реализацию прог											
Заключение											

Задание

В лабораторной работе вам предлагается разобраться во внутреннем устройстве простейшего процессорного ядра архитектуры RISC-V. Результатом изучения микроархитектуры процессорного ядра и системы команд RISC-V станут ваши функциональные и нефункциональные модификации ядра.

Основное задание:

- 1. Модифицировать процессорное ядро, в соответствии с вашим вариантом;
- 2. Подготовить тестовое окружение системного уровня и убедиться в корректности вашей реализации путём запуска симуляционных тестов.

Примечание: При непосредственном описании ваших модификаций в коде проекта, запрещено использовать симуляционные конструкции и арифметические операции, отличные от сложения и вычитания (то есть, умножение, деление и возведение в степень реализуйте сами посредством описания любого, понравившегося вам, алгоритма). В тестовом окружении использовать симуляционные конструкции и всевозможные арифметические операции можно (и даже нужно).

Варианты с буффером/очередью должны реализовать две команды.

- Первая команда push xN должна загружать данные из младшей части регистра xN в буффер/очередь.
- Вторая команда рор xN должна выгружать данные в младшую часть регистра xN.

Микроархитектурная схема модифицированного процессорного ядра

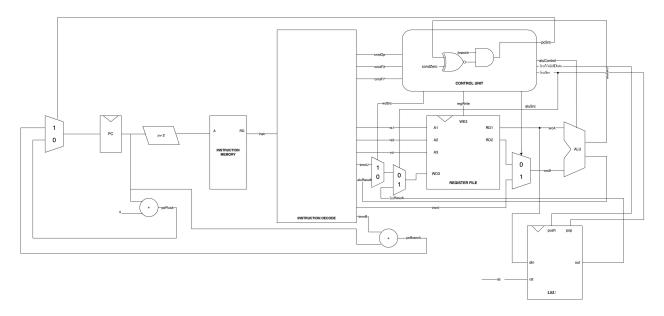


Рис. 1: Микроархитектурная схема процессорного ядра

LRU - добавленный модуль

Описание работы модуля LRU

1. Входные порты

- clk тактовый сигнал.
- rst асинхронный сигнал сброса.
- din входные данные шириной 16 бит.
- valid_data сигнал записи данных в LRU.
- sw сигнал чтения данных из LRU.

2. Описание работы модуля

Модуль LRU (Least Recently Used) реализует буффер с шириной данных и глубиной. Основные компоненты модуля включают указатели индекса и попадания (index и hitIndex), память LRU (buff_mem) и счетчик возрастов (ages).

- При активном сигнале сброса (rst = 1), указатели индекса и попадания, а также счетчик возрастов элементов устанавливаются в ноль.
- При активном сигнале valid_data, данные из din записываются в память LRU по адресу hitIndex.
- При активном сигнале sw, указатель чтения увеличивается на 1, и счетчик элементов уменьшается на 1.
- ullet Выходные данные out обновляются при активном сигнале sw, принимая значение из памяти LRU по адресу Index.

3. Выходные порты

• out - выходные данные шириной 16 бит.

Добавленные управляющие сигналы и их роли

1. lruValidData

- Роль: Этот сигнал управляет операцией записи (push) в LRU. Если lruValidData установлен, данные из регистра rd1 записываются в LRU.
- Использование: В модуле sr_control сигнал lruValidData активируется при выполнении команды RVOP_PUSH.

2. lruSrc

• Роль:

- Этот сигнал управляет операцией чтения (pop) из LRU. Если lruSrc установлен, данные из LRU читаются и передаются на выход.
- Этот сигнал определяет источник данных для записи в регистр. Если lruSrc установлен, данные для записи берутся из LRU, иначе используются данные из ALU или непосредственное значение.

• Использование:

- В модуле sr_control сигнал lruSrc активируется при выполнении команды RVOP_POP.
- В модуле sr_cpu сигнал lruSrc используется для выбора между результатом LRU (lruOut) и другими источниками данных (immU или aluResult).

Изменения в модулях

Модуль sr сри

- Добавлены новые управляющие сигналы lruValidData, lruSrc.
- Добавлен новый модуль lru для работы с LRU.
- Изменен сигнал wd3 для учета нового источника данных aluResult.

Модуль sr control

- Добавлены новые управляющие сигналы lruValidData, lruSrc.
- Добавлены новые команды RVOP_PUSH и RVOP_POP для управления LRU.

Описание добавленных форматов и инструкций

		PUSH				
31	20) 19 15	14 12	11 7	6	0
	any	rs1	func3	any	opcode	
1	12	5	3	5	7	
		POP				
31		15	14 12	11 7	6	0
	any		func3	rd	opcode	
	17		3	5	7	

Формат инструкции push

Инструкция 'push' используется для сохранения значения регистра в стек.

• апу (12 бит): Поле, которое может содержать любое значение.

- rs1 (5 бит): Исходный регистр, значение которого сохраняется в стек.
- func3 (3 бит): Функциональный код, определяющий тип операции. В данном случае это '010'. (sw)
- any (5 бит): Любые символы, так как результат не сохраняется в регистр.
- **opcode** (7 бит): Код операции. В данном случае это '0100011', что соответствует инструкции загрузки (load) (мы переиспользуем эту инструкцию).

Формат инструкции рор

Инструкция 'рор' используется для извлечения значения из стека и сохранения его в регистр.

- апу (17 бит): Поле, которое может содержать любое значение.
- func3 (3 бит): Функциональный код, определяющий тип операции. В данном случае это '010'. (lw)
- rd (5 бит): Целевой регистр, в который сохраняется извлеченное значение.
- **opcode** (7 бит): Код операции. В данном случае это '0000011', что соответствует инструкции загрузки (load) (мы переиспользуем эту инструкцию).

Результаты из отчёта по временным параметрам

etup		Hold		Pulse Width	
Worst Negative Slack (WNS):	7,323 ns	Worst Hold Slack (WHS):	0,185 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS):	4,500 ns
Total Negative Slack (TNS):	0,000 ns	Total Hold Slack (THS):	0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS):	0,000 ns
Number of Failing Endpoints:	0	Number of Failing Endpoints:	0	Number of Failing Endpoints:	0
Total Number of Endpoints:	92	Total Number of Endpoints:	92	Total Number of Endpoints:	71

Рис. 2: Отчет по временным параметрам

• Worst Negative Slack (WNS):

Setup: 7,323 nsHold: 0,185 ns

- **Pulse Width**: 4,500 ns

Описание:

— Worst Negative Slack (WNS) показывает наибольшее отрицательное отклонение времени задержки (slack) для каждого типа временных проверок (setup, hold, pulse width). Отрицательное значение указывает на то, что временные ограничения не выполнены.

- Setup: Время задержки между тактовыми сигналами, необходимое для корректной работы схемы.
- **Hold**: Минимальное время, в течение которого сигнал должен оставаться стабильным после тактового сигнала.
- Pulse Width: Минимальная ширина импульса тактового сигнала.

• Total Negative Slack (TNS):

Setup: 0,000 nsHold: 0,000 ns

- **Pulse Width**: 0,000 ns

Описание:

 Total Negative Slack (TNS) показывает суммарное отрицательное отклонение времени задержки для всех конечных точек (endpoints). Значение 0 указывает на то, что все временные ограничения выполнены.

OFFTOP: WNS vs TNS

Worst Negative Slack (WNS)

- WNS измеряет самый большой отрицательный запас времени среди всех тайминговых путей в схеме. Это значение показывает, насколько самый плохой путь превышает заданное временное ограничение.
- Если WNS равен 2 наносекунды, это означает, что самый критический путь в схеме опаздывает на 2 наносекунды относительно его временного ограничения.

Total Negative Slack (TNS)

- TNS суммирует отрицательные запасы времени всех тайминговых путей в схеме, которые не соответствуют временным требованиям. Это дает общее представление о том, насколько велика общая задержка по всем путям, которые не укладываются в расписание.
- Если TNS равен 10 наносекунд, это означает, что сумма всех отрицательных запасов времени по всем путям составляет 10 наносекунд.

• Number of Failing Endpoints:

- **Setup**: 0

− **Hold**: 0

- Pulse Width: 0

Описание:

 Number of Failing Endpoints показывает количество конечных точек, для которых временные ограничения не выполнены. Значение 0 указывает на то, что все конечные точки соответствуют временным ограничениям.

• Total Number of Endpoints:

- **Setup**: 92

- **Hold**: 92

- Pulse Width: 71

Описание:

Total Number of Endpoints показывает общее количество конечных точек,
для которых проводились временные проверки.

Выводы из отчета

1. Worst Negative Slack (WNS):

- Значение WNS для setup времени составляет 7,323 ns, что указывает на значительное отрицательное отклонение. Это может быть проблемой, так как указывает на то, что временные ограничения для setup времени не выполнены.
- Значение WNS для hold времени составляет 0,185 ns, что также является отрицательным, но менее критичным.
- Значение WNS для pulse width составляет 4,500 ns, что также указывает на нарушение временных ограничений.

2. Total Negative Slack (TNS):

• Все значения TNS равны 0, что указывает на то, что в сумме все временные ограничения выполнены.

3. Number of Failing Endpoints:

• Количество конечных точек, для которых временные ограничения не выполнены, равно 0 для всех типов проверок. Это хороший знак, указывающий на то, что все конечные точки соответствуют временным ограничениям.

4. Total Number of Endpoints:

• Общее количество конечных точек для setup и hold проверок составляет 92, а для pulse width — 71. Это количество конечных точек, для которых проводились временные проверки.

Итог

Несмотря на то, что Worst Negative Slack (WNS) показывает отрицательные значения для setup, hold и pulse width, общее количество конечных точек, для которых временные ограничения не выполнены, равно 0. Это указывает на то, что все конечные точки соответствуют временным ограничениям, и проект в целом соответствует временным требованиям. Однако, стоит обратить внимание на значительное отрицательное отклонение для setup времени и рассмотреть возможность оптимизации схемы для улучшения временных характеристик.

Выводы по работе

Анализ архитектурных решений

2xMux 2-to-1 vs Mux 4-to-1

При реализации выбора источника данных для записи в регистр можно было пойти двумя путями:

- 1. Сделать четырех входной мультиплексор и расширить сигнал wdSrc до двух бит, что обеспечивает возможность выбора из четырех источников данных.
- 2. Сделать два мультиплексора с двумя входами и два сигнала оправления ими. Это обеспечивает возможность выбора из трех источников данных.

В данной работе был выбран второй вариант.

Достоинства:

• Избежание лишнего состояния:

В 4-разрядном мультиплексоре одно состояние будет лишним, что может привести к неопределенному поведению или необходимости дополнительной логики для обработки этого состояния. Два 2-разрядных мультиплексора позволяют избежать этой проблемы.

• **Более гибкая конфигурация** При необходимости у нас есть отдельные сигналы, которые показывают, "работает" или нет алу и также для lru.

Недостатки:

• Усложнение схемы:

Требуется два разных сигнала выбора, заместо одного. Это усложняет проектирование схемы.

• Потенциальное увеличение стоимости

Так как требуется больше мультиплексоров и проводов, это может привести к увеличению стоимости.

• Уменьшение скорости работы

Использование двух мультиплексоров может увеличить задержку сигнала, так как сигнал должен пройти через два устройства вместо одного.

• Потенциальное увеличение потребления энергии Два устройства могут потреблять больше энергии по сравнению с одним

При проектировании для меняя важнее было избежать лишнего состояния, поэтому был выбран второй вариант.

Использование lrySrc

Заместо использования lruPop для двух ролей:

- Выбора источника данных для записи в регистр.
- Определения направления данных в LRU.

Я решил использовать отдельный сигнал lruSrc для выбора источника данных для записи в регистр.

Достоинства lruSrc:

• Улучшенная читаемость и уменьшение риска ошибок в коде:

Разделение сигналов на 'lruSrc' и 'lruOut' делает код более понятным и легким для чтения. Это может упростить процесс отладки. Также разделение функций на разные сигналы уменьшает вероятность ошибок, связанных с неправильной интерпретацией одного сигнала, выполняющего несколько ролей.

• Улучшенная гибкость:

Использование отдельного сигнала 'lruSrc' позволяет более гибко управлять путями записи данных. Например если реализовать out в виде последовательной логики, то мы получим выход только к концу сигнала, когда lruOut будет уже закрыт. Если использовать lruSrc, то можно считывать данные из lru в любой момент времени, к примеру на следующем такте после lruOut.

Недостатки lruSrc:

• Усложнение схемы:

Добавление нового сигнала увеличивает общее количество сигналов в системе, что усложняет схему и потребует больше ресурсов для управления этими сигналами.

• Увеличение стоимости:

Увеличение количества сигналов приводит к увеличению стоимости из-за дополнительных ресурсов.

• Увеличение потребления энергии:

Увеличение количества сигналов может привести к увеличению потребления энергии.

Использовать выход ALU как вход LRU

Достоинства:

• Возможность использовать результат ALU перед записью в LRU:

Использование выхода ALU как входа LRU позволяет делать вычисления перед записью. Но это потребует изменение формата команды и некоторых архитектурных решений.

• Потенциальная возможность сокращения управляющих сигналов: Если бы я вдруг использовал lruSrc и wdScr, то в таком решении можно было бы убрать один из сигналов.

Недостаки:

• Уменьшение скорости работы

Использование LRU в качестве входа ALU может увеличить задержку сигнала, так как сигнал должен пройти через ALU даже если не требуется вычисления.

Был выбран вариант использовать LRU параллельно ALU.

Использовать многотактовую реализацию процессора RISC-V

Достоинства:

• Потенциально можно увеличить тактовую частоту процессора:

За счет разбиения на стадии можно выполнять некоторые операции параллельно, чтобы дать более медленным операциям время. Но так как в данной работе нет модулей, которые работают более одного такта, то это не даст значительных преимуществ.

• Общая память для данных и комманд:

В многотактовой реализации можно использовать одну память для комманд и данных, что может уменьшить количество требуемых ресурсов.

Недостатоки:

• Усложнение схемы:

Многотактовая реализация усложняет схему.

• Большее количество ресурсов:

В многотактовой реализации требуется больше регистров, управляющих сигналов и тп.

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы были успешно реализованы и протестированы модификации процессорного ядра архитектуры RISC-V. Добавление модуля LRU и соответствующих команд 'push' и 'pop' позволило расширить функциональность процессора. Проведенный анализ временных параметров подтвердил соответствие временным требованиям, несмотря на некоторые отрицательные значения WNS. Выбор архитектурных решений был обоснован необходимостью упрощения схемы, избижанием вероятных ошибок при проектировании и улучшением гибкости управления.