

Университет ИТМО

Факультет ПИиКТ

Функциональная схемотехника

Лабораторная работа №2

«Последовательностная логика»

Вариант 2

Работу выполнил

Голиков Д.И.

Группа

P33102

Санкт-Петербург

2024

Оглавление

Введение	3
Часть 1	3
Счетчик	3
Сдвиговой регистр	7
Конечный автомат	11
Сумматор v1	12
Умножитель v1	15
Конечный автомат v1	17
Сумматор v2	19
Умножитель v2	23
Конечный автомат v2	25
Делитель частоты	27
Функция “COUNT_ZEROES”	30
Часть 2	34
Модуль “BUFFER_LRU”	34
Заключение	38

Введение

Цель работы:

Познакомиться и научиться техникам описания последовательностных схем и блоков на RTL-уровне с использованием языка Verilog HDL. Работа выполняется в Vivado Design Suite.

Вариант:

Функция 1	FSM	Функция 2	Разрядность	Делитель частоты
COUNT_ZEROES	FSM_3	LRU	8 бит	4

Часть 1

Счетчик

Для реализации счетчика на языке Verilog HDL, были использованы следующие сигналы в интерфейсе данного модуля:

Порт	Тип	Описание
clk	Вх.	Сигнал тактовой частоты
reset	Вх.	Синхронный сигнал сброса
ud	Вх.	Сигнал инкремента/декремента
load	Вх.	Сигнал загрузки значения счетчика из шины данных
data	Вх.	8-ми битная шина данных
count	Вых.	8-ми битная шина счетчика
rst	Вх.	Асинхронный сигнал сброса

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module simple_counter(
3      clk, // тактовый сигнал
4      reset, // сигнал сброса
5      ud, //сигнал инкремента up_down
6      load, // сигнал загрузки значения счетчика
7      data,
8      count, //как идея сюда можно добавить еще один регистр - запись счетчика в дату
9      rst // асинхронный сброс
10 );
11     input clk,reset,load,ud,rst;
12     input [7:0] data;
13     output reg [7:0] count;
14     //всегда блок будет выполняться на каждом положительном фронте тактовой частоты
15     always@(posedge clk or posedge rst)
16     begin
17         if(rst)
18             count = 0;
19         else if(reset) //Установите счетчик на ноль
20             count = 0;
21         else if(load) //загрузите в счетчик значение данных
22             count = data;
23         else if(ud) //инкремент
24             count = count + 1;
25         else //декремент
26             count = count - 1;
27     end
28 endmodule

```

Рисунок 1 – разработанный модуль счетчика.

```

1 module counter_tb;
2     reg clk,reset,load,ud,rst;
3     reg [7:0] data;
4     wire [7:0] count;
5     reg [7:0] master;
6
7     // instance counter design
8     simple_counter ct_1(
9         .clk(clk),
10        .reset(reset),
11        .ud(ud),
12        .load(load),
13        .data(data),
14        .count(count),
15        .rst(rst)
16    );
17    //clock generator
18    initial begin
19        clk = 1'b0;
20        repeat(100) #1 clk= ~clk;
21    end
22    //ВХОДНОЙ СИГНАЛ
23    initial begin
24        rst = 1'b0;
25        reset=1'b1;
26        #4 reset=1'b0;
27        #11 rst = 1'b1;
28        #1 rst = 1'b0;
29        #60 reset=1'b1;
30        #2 reset=1'b0;
31    end
32    initial begin
33        load = 1'b0;
34        #23 load=1'b1;
35        #5 load=1'b0;
36    end
37    initial begin
38        ud = 1'b0;
39        #2 ud=1'b1;
40        #24 ud=1'b0;
41    end
42    initial begin
43        data=8'b11111000;
44        #14 data=8'b11111101;
45        #2 data=8'b11111111;
46    end
47    initial begin
48        master <= 8'b00000000;
49        #4 master = master + 1 ;
50        repeat(5) #2 master = master + 1 ;
51        #1 master <= 8'b00000000;
52        #1 master = master + 1 ;
53        repeat(3) #2 master = master + 1 ;
54        #2 master = 8'b11111111;
55    end
56    initial begin
57        $monitor("time=%0d,reset=%b,rst=%b,load=%b,ud=%b,data=%d,count=%d",
58            $time,reset,rst,load,ud,data,count);
59    end
60    initial begin
61        #50 $stop;
62    end
63 endmodule

```

Рисунок 2 – тестирование разработанного модуля.

В качестве эталонной модели был вручную инкрементировано и сброшено значение master.

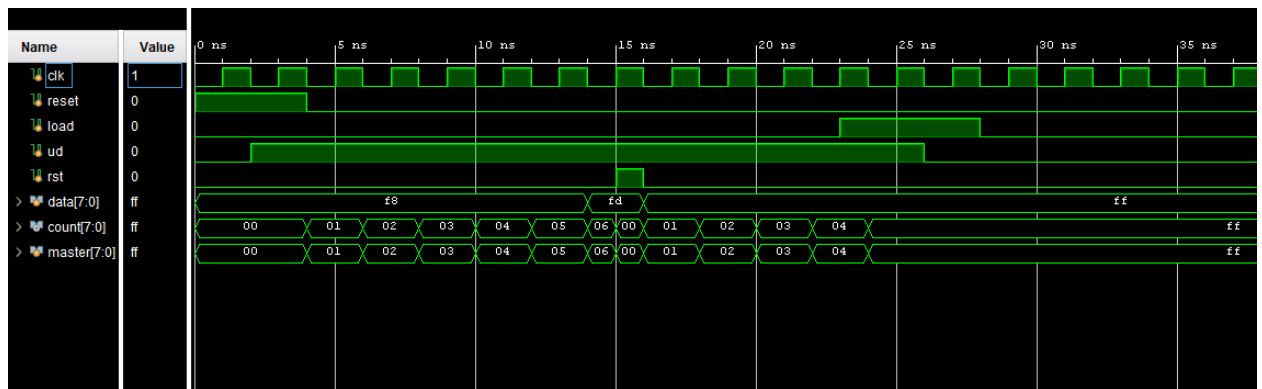


Рисунок 3 – Вывод симуляции тестирования.

```

time=0,reset=1,rst=0,load=0,ud=0,data=248,count=  x
time=1,reset=1,rst=0,load=0,ud=0,data=248,count=  0
time=2,reset=1,rst=0,load=0,ud=1,data=248,count=  0
time=4,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=248,count=  0
time=5,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=248,count=  1
time=7,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=248,count=  2
time=9,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=248,count=  3
time=11,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=248,count=  4
time=13,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=248,count=  5
time=14,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=253,count=  5
time=15,reset=0,rst=1,load=0,ud=1,data=253,count=  0
time=16,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=255,count=  0
time=17,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=255,count=  1
time=19,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=255,count=  2
time=21,reset=0,rst=0,load=0,ud=1,data=255,count=  3
time=23,reset=0,rst=0,load=1,ud=1,data=255,count=255
time=26,reset=0,rst=0,load=1,ud=0,data=255,count=255
time=28,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=255
time=29,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=254
time=31,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=253
time=33,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=252
time=35,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=251
time=37,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=250
time=39,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=249
time=41,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=248
time=43,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=247
time=45,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=246
time=47,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=245
time=49,reset=0,rst=0,load=0,ud=0,data=255,count=244

```

Рисунок 4 – Консольный вывод симуляции тестирования.

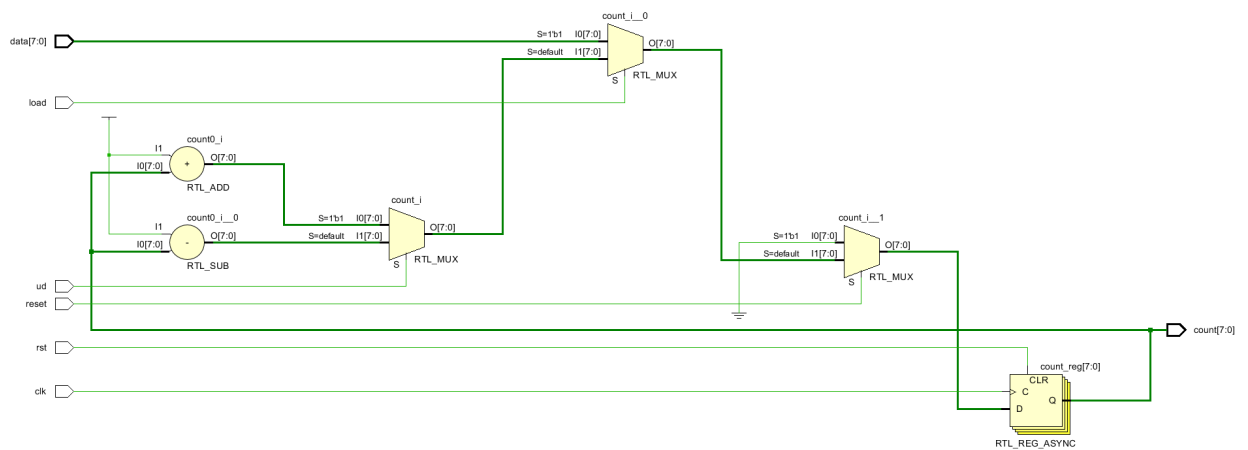


Рисунок 5 – Схема счётчика.

Сдвиговой регистр

Для реализации сдвигового на языке Verilog HDL, были использованы следующие сигналы в интерфейсе данного модуля:

Порт	Тип	Описание
clk	Вх.	Сигнал тактовой частоты
reset	Вх.	Синхронный сигнал сброса
enable	Вх.	Сигнал разрешения
load	Вх.	Сигнал загрузки данных из шины данных в регистр
data	Вх.	8-ми битная шина данных
out	Вых.	8-ми битная шина счетчика
rst	Вх.	Асинхронный сигнал сброса
register	Вых.	Шина данных регистра, для отслеживания корректности сдвига. (Может быть убран)

```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 |
3 | module shift_register (
4 |     input clk,                // тактовый сигнал
5 |     input reset,              // сигнал сброса
6 |     input enable,             // сигнал разрешения
7 |     input rst,                // асинхронный сброс
8 |     input load,               // сигнал загрузки данных в регистр
9 |     input [7:0] data,         // параллельный вход
10 |    output reg out,            // выход крайней правой
11 |    output reg [7:0] register
12 | );
13 |
14 | always @(posedge rst) begin
15 |     if (rst) begin
16 |         out <= 0;
17 |         register <= 8'b0;
18 |     end
19 | end
20 | //always @(posedge load) begin // Если установлен флаг load, то загружаем данные из даты в регистр
21 | //    register = data;
22 | //end
23 | //reg [7:0] register; // объявление регистра
24 | always @(posedge clk) begin //работа с регистром и сдвигами
25 |     if (load) begin // Если установлен флаг load, то загружаем данные из даты в регистр
26 |         register = data;
27 |     end else begin
28 |         if (reset) begin
29 |             register <= 8'b0; // сброс регистра
30 |         end else begin
31 |             if (enable) begin
32 |                 register [7] <= 0; // Присвоение крайнему левому значению 0
33 |                 out <= register[0]; // Запоминаем крайний правый
34 |                 register <= {register[7:1]}; // сдвиг вправо
35 |             end
36 |         end
37 |     end
38 | end
39 |
40 |
41 | endmodule

```

Рисунок 6 – разработанный модуль сдвигового регистра.


```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 | module shift_register_tb;
3 |     reg clk, reset, enable, rst,load;
4 |     reg [7:0] data;
5 |     wire [7:0] register;
6 |     wire out;
7 |     reg [7:0] master_data;
8 |     reg master;
9 |     shift_register shift(
10 |         .clk(clk),
11 |         .reset(reset),
12 |         .enable(enable),
13 |         .out(out),
14 |         .rst(rst),
15 |         .load(load),
16 |         .data(data),
17 |         .register(register)
18 |     );
19 | initial begin
20 |     clk = 1'b0;
21 |     repeat(100) #1 clk= ~clk;
22 | end
23 | initial begin
24 |     rst = 1'b0;
25 |     reset = 1'b0;
26 |     // #4 reset = 1'b0;
27 |     // #11 rst = 1'b1;
28 |     // #1 rst = 1'b0;
29 |     // #60 reset = 1'b1;
30 |     // #2 reset = 1'b0;
31 | end
32 | initial begin
33 |     enable = 1'b1;
34 |     #20 enable = 1'b0;
35 |     #10 enable = 1'b1;
36 | end
37 | initial begin
38 |
39 |     load = 1'b0;
40 |     data = 8'b00110101;
41 |     #1 load = 1'b1;
42 |     #1 load = 1'b0;
43 |     // #3 data = 8'b10000111;
44 |     data = 8'b11110000;
45 |     #11 load = 1'b1;
46 |     #1 load = 1'b0;
47 | end

```

```

48 initial begin
49     #1 master_data <= 8'b00110101;
50     repeat(5) #2 master_data = {1'b0, master_data[7:1]};
51     #2 master_data = 8'b11110000;
52     repeat(3) #2 master_data = {1'b0, master_data[7:1]};
53     #12 master_data = {1'b0, master_data[7:1]};
54     repeat(5) #2 master_data = {1'b0, master_data[7:1]};
55 end
56 initial begin
57     master <= 0;
58     #3 master = master_data[0]&1;
59     repeat(8) #2 master = master_data[0]&1;
60     #12 master = master_data[0]&1;
61     repeat(5) #2 master = master_data[0]&1;
62 end
63 initial begin
64     $monitor("time=%0d,reset=%b,rst=%b,enable=%b,data=%b,register=%b,out=%b",
65             $time,reset,rst,enable,data,register,out);
66 end
67 initial begin
68     #60 $stop;
69 end
70 endmodule
71

```

Рисунок 7 – тестирование разработанного модуля.

В качестве эталонной модели было вручную сдвинут регистр и записано значение логического И с единицей.

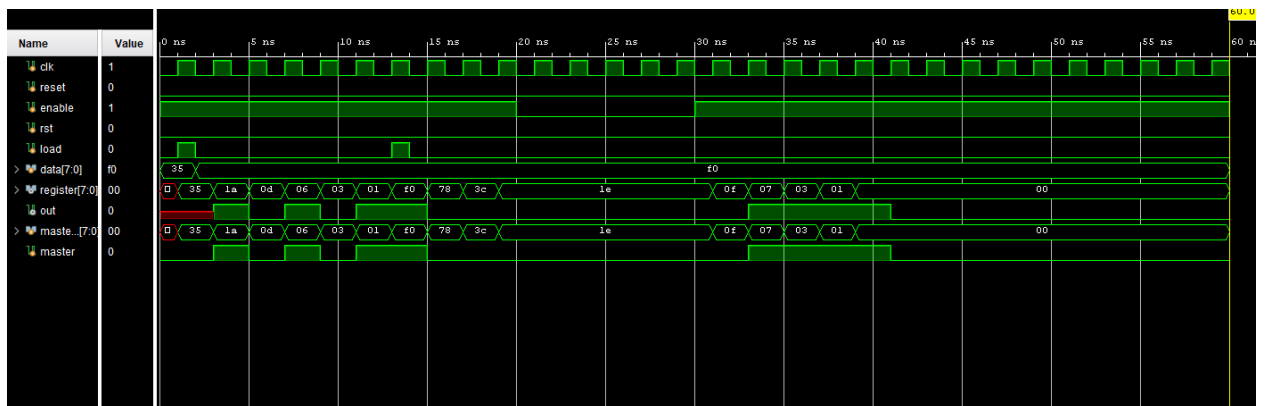


Рисунок 8 – Вывод симуляции тестирования.

```

time=0,reset=0,rst=0,enable=1,data=00110101,register=xxxxxxx,out=x
time=1,reset=0,rst=0,enable=1,data=00110101,register=00110101,out=x
time=2,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00110101,out=x
time=3,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00011010,out=1
time=5,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00001101,out=0
time=7,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00000110,out=1
time=9,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00000011,out=0
time=11,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00000001,out=1
time=13,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=11110000,out=1
time=15,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=01111000,out=0
time=17,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00111100,out=0
time=19,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00011110,out=0
time=20,reset=0,rst=0,enable=0,data=11110000,register=00011110,out=0
time=30,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00011110,out=0
time=31,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00001111,out=0
time=33,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00000111,out=1
time=35,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00000011,out=1
time=37,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00000001,out=1
time=39,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00000000,out=1
time=41,reset=0,rst=0,enable=1,data=11110000,register=00000000,out=0

```

Рисунок 9 – Консольный вывод симуляции тестирования.

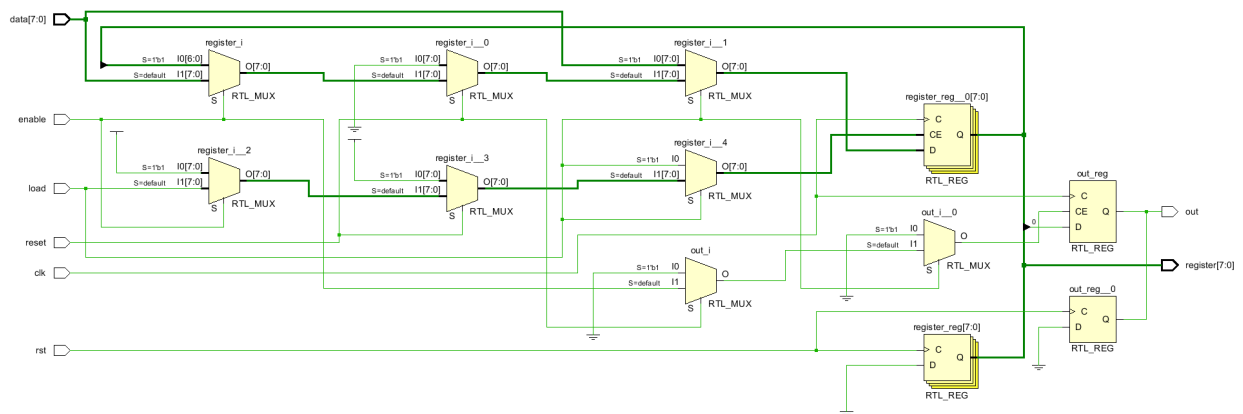


Рисунок 10 – Схема сдвигового регистра.

Конечный автомат

Вариант: FSM_2

Один сумматор, один умножитель.

Реализуемое выражение: $((A+B) * 2 + B)$

Область допустимых значений:

Так как у нас разрядность 8 бит. Следовательно исходные числа восьмибитные при суммировании двух восьмибитных максимально возможных чисел может получиться 9 битное число. При умножении двоичного числа на два, происходит регистровый сдвиг влево на 1, следовательно 9 битное число превращается в 10 битное. В конце надо результат произведения сложить с 8 битным числом, следовательно максимально возможное получаемое в результате выражения число становится 11 битным.

Для того, чтобы собрать конечный автомат, было принято решение для начала сделать сумматор и умножитель, протестировать их, а затем объединить это в конечный автомат.

Сумматор v1

Порт	Тип	Описание
a	Вх.	Шина первого слагаемого
b	Вх.	Шина второго слагаемого
c	Вых.	Шина результата

Для реализации сумматора без оператора “+”, было принято реализовать суммирование через сравнение. Для этого была добавлена переменная для бита переноса. Затем побитное сравнение значений и присвоение соответствующих значений для бита переноса и бита результата.

```

1 | timescale 1ns / 1ps
2 | module summator(
3 |     input [9:0] a,
4 |     input [9:0] b,
5 |     output reg [10:0] c
6 | );
7 |     integer perenos = 0;
8 |     integer i;
9 |     always@(*) begin
10 |         for(i=0;i<=9;i=i+1) begin
11 |             if (a[i]==0 && b[i]==0)begin
12 |                 if ( perenos == 0) begin
13 |                     c[i] <= 0;
14 |                     perenos = 0;
15 |                 end
16 |             else if ( perenos == 1) begin
17 |                 c[i] <= 1;
18 |                 perenos = 0;
19 |             end
20 |         end
21 |         else if (a[i] == 1 && b[i] == 1) begin
22 |             if ( perenos == 0) begin
23 |                 c[i] <= 0;
24 |                 perenos = 1;
25 |             end
26 |             else if ( perenos == 1) begin
27 |                 c[i] <= 1;
28 |                 perenos = 1;
29 |             end
30 |         end
31 |         else if (a[i] != b[i]) begin
32 |             if (perenos == 0) begin
33 |                 c[i] <= 1;
34 |                 perenos = 0;
35 |             end
36 |             else if ( perenos == 1) begin
37 |                 c[i] <= 0;
38 |                 perenos = 1;
39 |             end
40 |         end
41 |     end
42 |     if (perenos == 1) begin
43 |         c[10] <= 1;
44 |         perenos = 0;
45 |     end
46 |     else begin
47 |         c[10] <= 0;
48 |     end
49 | end
50 | endmodule

```

Рисунок 11 – разработанный модуль сумматора.

```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 |
3 | module summator_tb;
4 |     reg [10:0] a,b;
5 |     wire [10:0] c;
6 |
7 |     summator sum (
8 |         .a(a),
9 |         .b(b),
10 |        .c(c)
11 |    );
12 |    reg [10:0] out_putin;
13 |
14 |    initial begin
15 |        a = 8'b00000001; // 1
16 |        b = 8'b00000001; // 1
17 |        #2
18 |        a = 8'b00010011; // 19
19 |        b = 8'b00000101; // 5
20 |        #2
21 |        a = 8'b10000101; // 133
22 |        b = 8'b00000101; // 5
23 |        #2
24 |        a = 8'b00011000; // 24
25 |        b = 8'b11111100; // 252
26 |        #2
27 |        a = 8'b11111111; // 255
28 |        b = 8'b11111111; // 255
29 |    end
30 |
31 |    initial begin
32 |        assign out_putin = a + b;
33 |        $monitor("A=%b , B=%b, SUM=%b, Sum_master=%b", a, b, c, out_putin);
34 |
35 |        #10 $stop;
36 |    end
37 |
38 | endmodule
39 |

```

Рисунок 11 – тестирование разработанного модуля.

В качестве эталонной модели была выбрана обычная встроенная операция сложения.

Name	Value	0 ns	2 ns	4 ns	6 ns	8 ns	10 ns
> a[10:0]	0ff	001	013	085	018	0ff	
> b[10:0]	0ff	001	005		0fc	0ff	
> c[10:0]	1fe	002	018	08a	114	1fe	
> out_putin[10:0]	1fe	002	018	08a	114	1fe	

Рисунок 12 – Вывод симуляции тестирования.

```
A=000000000001 , B=000000000001, SUM=000000000010, Sum_master=000000000010
A=000000010011 , B=000000000101, SUM=000000011000, Sum_master=000000011000
A=000100000101 , B=000000000101, SUM=000100000101, Sum_master=000100000101
A=000000011000 , B=000111111100, SUM=001000010100, Sum_master=001000010100
A=000111111111 , B=000111111111, SUM=001111111110, Sum_master=001111111110
$stop called at time : 10 ns : File "C:/Users/Solnyshko/lab2/lab2.srscs/sim_1/new/summator_tb.v" Line 38
```

Рисунок 13 - Консольный вывод симуляции тестирования.

Умножитель v1

Порт	Тип	Описание
AB	Вх.	Шина слагаемого
out	Вых.	Шина результата

Для реализации умножителя было принято решение регистрового сдвига влево на 1 бит и присвоение последнему биту значение 0.

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module umnozhitel(
3      input [9:0] AB,
4      output reg [10:0] out
5  );
6      always @* begin
7          out <= {AB[9:0], 1'b0};
8      end
9  endmodule
10
```

Рисунок 14 – разработанный модуль умножителя.

```
`timescale 1ns / 1ps
module umnozhitel_master(
    input [7:0] AB,
    output reg [7:0] out_master
);
    always @* begin
        out_master <= AB*2;
    end
endmodule
```

Рисунок 15 – эталонный модуль умножителя.

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module umnozhitel_tb;
3      reg [7:0] AB;
4      wire [8:0] out, out_master;
5
6      umnozhitel umozh(
7          .AB(AB),
8          .out(out)
9      );
10
11     umnozhitel_master master(
12         .AB(AB),
13         .out_master(out_master)
14     );
15
16
17     initial begin
18         AB = 8'b00000001;
19         #1 AB = 8'b00000010;
20         #1 AB = 8'b00000100;
21         #1 AB = 8'b00001000;
22         #1 AB = 8'b00010000;
23         #1 AB = 8'b00100000;
24         #1 AB = 8'b01000000;
25         #1 AB = 8'b10000000;
26         #1 AB = 8'b00110101;
27         #1 AB = 8'b00001111;
28         #1 AB = 8'b00111111;
29     end
30     initial begin
31
32         $display("AB = %b, out = %b, out_master= %b",AB,out,out_master);
33         #10 $stop;
34     end
35
36 endmodule
37

```

Рисунок 16 - тестирование разработанного модуля.

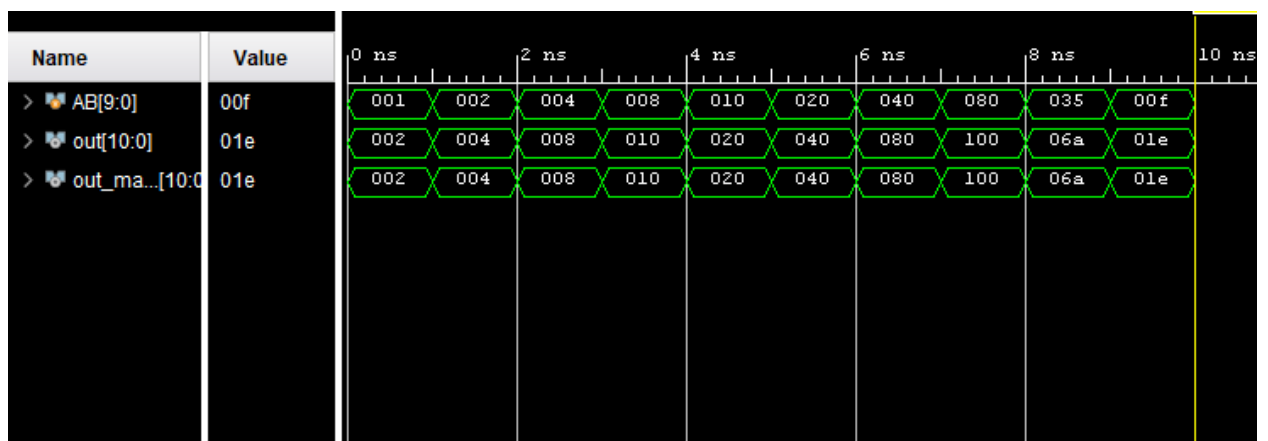


Рисунок 17 – Вывод симуляции тестирования.


```

AB = 0000000001, out = 00000000010, out_master= 00000000010
AB = 0000000010, out = 00000000100, out_master= 00000000100
AB = 0000000100, out = 00000001000, out_master= 00000001000
AB = 0000001000, out = 00000010000, out_master= 00000010000
AB = 0000010000, out = 00000100000, out_master= 00000100000
AB = 0000100000, out = 00001000000, out_master= 00001000000
AB = 0001000000, out = 00010000000, out_master= 00010000000
AB = 0010000000, out = 00100000000, out_master= 00100000000
AB = 0000110101, out = 00001101010, out_master= 00001101010
AB = 0000001111, out = 00000011110, out_master= 00000011110
$stop called at time : 10 ns : File "C:/Users/Solnyshko/lab2/lab2.srscs/sim_1/new/umnozhitel_tb.v" Line 33

```

Рисунок 18 - Консольный вывод симуляции тестирования.

 


Рисунок 19 – схема умножителя.

Конечный автомат v1

Порт	Тип	Описание
A	Вх.	Шина первого слагаемого
B	Вх.	Шина второго слагаемого
result	Вых.	Шина результата

```

1  | `timescale 1ns / 1ps
2  | module avtomat_tb;
3  |     reg [9:0] A,B;
4  |     wire [10:0] result;
5  |
6  |     avtomat avt(
7  |         .value1(A),
8  |         .value2(B),
9  |         .result(result)
10 |     );
11 |     reg [10:0] result_master;
12 |
13 |     initial begin
14 |         A = 8'b00000001; // 1
15 |         B = 8'b00000001; // 1
16 |         #2
17 |         A = 8'b00010011; // 19
18 |         B = 8'b00000101; // 5
19 |         #2
20 |         A = 8'b01000101; // 69
21 |         B = 8'b00000101; // 5
22 |         #2
23 |         A = 8'b00011000; // 24
24 |         B = 8'b00111100; // 60
25 |         #2
26 |         A = 8'b11111111; // 255
27 |         B = 8'b11111111; // 255
28 |     end
29 |
30 |     initial begin
31 |         assign result_master = ((A+B)*2+B);
32 |         $monitor("A=%b,B=%b,Result=%b,Master = %b", A ,B , result, result_master);
33 |         #10 $stop;
34 |     end
35 |
36 | endmodule
37 |

```

Рисунок 20 - разработанный модуль конечного автомата.

В качестве эталонной модели была выбрана обычные встроенные операции сложения и умножения.

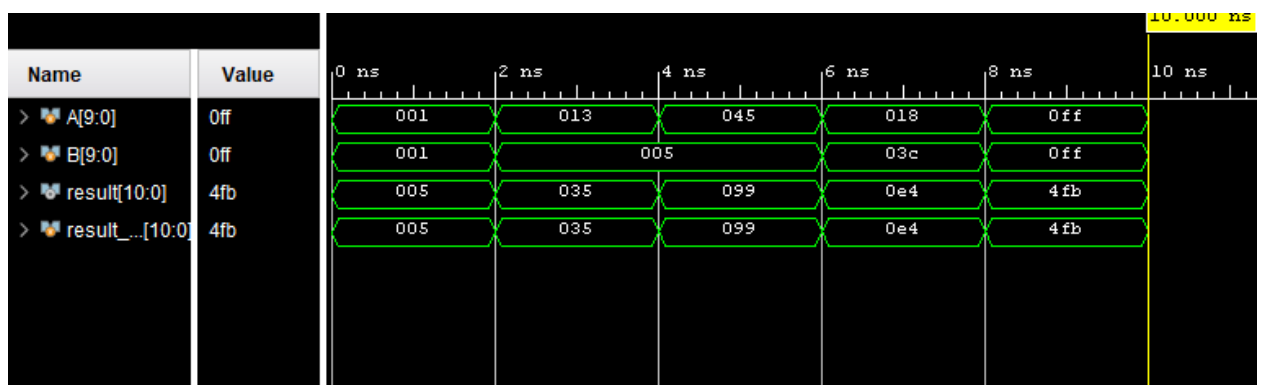


Рисунок 21 – Вывод симуляции тестирования.

```
# run 1000ns
A=0000000001,B=0000000001,Result=00000000101,Master = 00000000101
A=0000010011,B=00000000101,Result=00000110101,Master = 00000110101
A=0001000101,B=00000000101,Result=00010011001,Master = 00010011001
A=0000011000,B=0000111100,Result=00011100100,Master = 00011100100
A=0011111111,B=0011111111,Result=10011111011,Master = 10011111011
$stop called at time : 10 ns : File "C:/Users/Solnyshko/lab2/lab2.srca/sim_1/new/avtomat_tb.v" Line 33
```

Рисунок 22 - Консольный вывод симуляции тестирования.

 


Рисунок 23 – схема конечного автомата.

Для реализации идеи сделать все только через один сумматор и один умножитель можно вручную раскрыть скобки и выполнить операцию умножения для A и B, а затем сложить три слагаемых.

Реализация данной идеи требует переработки сумматора и умножителя.

Сумматор v2

Порт	Тип	Описание
a	Вх.	Шина первого слагаемого
b	Вх.	Шина второго слагаемого
d	Вх.	Шина третьего слагаемого
c	Вых.	Шина результата

Для реализации сумматора без оператора “+”, было принято реализовать суммирование через сравнение. Для этого была добавлена переменная для бита переноса. Затем побитное сравнение значений и присвоение соответствующих значений для бита переноса и бита результата.

```

1 : `timescale 1ns / 1ps
2 : module triple_summator(
3 :     input [9:0] a,
4 :     input [9:0] b,
5 :     input [9:0] d,
6 :     output reg [10:0] out
7 : );
8 :     reg [10:0] c;
9 :     integer perenos = 0;
10 :    integer i,j;
11 :    always@(*) begin
12 :        for(i=0;i<=9;i=i+1) begin
13 :            if (a[i]==0 && b[i]==0)begin
14 :                if ( perenos == 0) begin
15 :                    c[i] <= 0;
16 :                    perenos = 0;
17 :                end
18 :            else if ( perenos == 1) begin
19 :                c[i] <= 1;
20 :                perenos = 0;
21 :            end
22 :        end
23 :        else if (a[i] == 1 && b[i] == 1) begin
24 :            if ( perenos == 0) begin
25 :                c[i] <= 0;
26 :                perenos = 1;
27 :            end
28 :            else if ( perenos == 1) begin
29 :                c[i] <= 1;
30 :                perenos = 1;
31 :            end
32 :        end
33 :        else if (a[i] != b[i]) begin
34 :            if (perenos == 0) begin
35 :                c[i] <= 1;
36 :                perenos = 0;
37 :            end
38 :            else if ( perenos == 1) begin
39 :                c[i] <= 0;
40 :                perenos = 1;
41 :            end
42 :        end
43 :    end
44 :    if (perenos == 1) begin
45 :        c[10] <= 1;
46 :        perenos = 0;
47 :    end
48 :    else begin
49 :        c[10] <= 0;

```

```

50 end
51 for(j=0;j<=9;j=j+1) begin
52     if (c[j]==0 && d[j]==0)begin
53         if ( perenos == 0) begin
54             out[j] <= 0;
55             perenos = 0;
56         end
57         else if ( perenos == 1) begin
58             out[j] <= 1;
59             perenos = 0;
60         end
61     end
62     else if (c[j] == 1 && d[j] == 1) begin
63         if ( perenos == 0) begin
64             out[j] <= 0;
65             perenos = 1;
66         end
67         else if ( perenos == 1) begin
68             out[j] <= 1;
69             perenos = 1;
70         end
71     end
72     else if (c[j] != d[j]) begin
73         if (perenos == 0) begin
74             out[j] <= 1;
75             perenos = 0;
76         end
77         else if ( perenos == 1) begin
78             out[j] <= 0;
79             perenos = 1;
80         end
81     end
82 end
83 if (perenos == 1) begin
84     out[10] <= 1;
85     perenos = 0;
86 end
87 else begin
88     out[10] <= 0;
89 end
90
91 end
92 endmodule
93
94 /// (A+b) ^2+b = 2a+2b+b

```

Рисунок 24 – разработанный модуль сумматора.

```

1      `timescale 1ns / 1ps
2
3      module triple_summator_tb;
4          reg [9:0] a,b,d;
5          wire [10:0] c;
6          reg [10:0] out_putin;
7          triple_summator summa (
8              .a(a),
9              .b(b),
10             .d(d),
11             .out(c)
12         );
13
14         initial begin
15             a = 8'b00000001; // 1
16             b = 8'b00000001; // 1
17             d = 8'b00000001; // 1
18             #2
19             a = 8'b00010011; // 19
20             b = 8'b00000101; // 5
21             d = 8'b01110001; //
22             #2
23             a = 8'b10000101; // 133
24             b = 8'b00000101; // 5
25             d = 8'b00000101; //
26             #2
27             a = 8'b00011000; // 24
28             b = 8'b11111100; // 252
29             d = 8'b00110001; //
30             #2
31             a = 8'b11111111; // 255
32             b = 8'b11111111; // 255
33             d = 8'b11111111; //
34         end
35
36         initial begin
37             assign out_putin = a + b + d;
38             $monitor("A=%b , B=%b, D=%b SUM=%b, Sum_master=%b", a, b, d, c, out_putin);
39
40             #10 $stop;
41         end
42
43     endmodule
44

```

Рисунок 25 – тестирование разработанного модуля.

В качестве эталонной модели была выбрана обычная встроенная операция сложения.

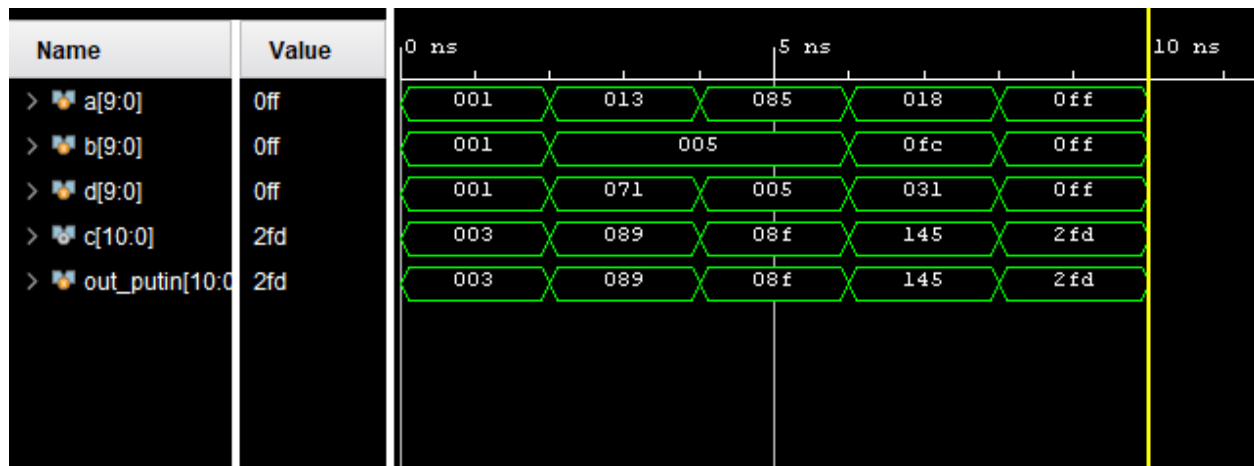


Рисунок 26 – Вывод симуляции тестирования.

```
# run 1000ns
A=0000000001 , B=0000000001, D=0000000001 SUM=00000000011, Sum_master=00000000011
A=0000010011 , B=0000000101, D=0001110001 SUM=00010001001, Sum_master=00010001001
A=0010000101 , B=0000000101, D=0000000101 SUM=00010001111, Sum_master=00010001111
A=0000011000 , B=0011111100, D=0000110001 SUM=00101000101, Sum_master=00101000101
A=0011111111 , B=0011111111, D=0011111111 SUM=01011111101, Sum_master=01011111101
$stop called at time : 10 ns : File "C:/Users/Solnyshko/lab2/lab2.srscs/sim_1/new/triple_summator_tb.v" Line 40
```

Рисунок 27 - Консольный вывод симуляции тестирования.

Умножитель v2

Порт	Тип	Описание
A	Вх.	Шина слагаемого A
B	Вх.	Шина слагаемого B
outA	Вых.	Шина результата A
outB	Вых.	Шина результата B

Для реализации умножителя было принято решение регистрового сдвига влево на 1 бит и присвоение последнему биту значение 0.

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module double_umnozhh(
3      input [9:0] A,
4      input [9:0] B,
5          output reg [10:0] outA,
6          output reg [10:0] outB
7      );
8      always @* begin
9          outA <= {A[9:0], 1'b0};
10         outB <= {B[9:0], 1'b0};
11     end
12 endmodule
13

```

Рисунок 28 – разработанный модуль умножителя.

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Double_umnozhh_tb;
4      reg [9:0] A,B;
5      wire [10:0] outA,outB;
6      reg [10:0] outA_master,outB_master;
7
8      double_umnozhh umozh(
9          .A(A),
10         .B(B),
11         .outA(outA),
12         .outB(outB)
13     );
14
15     initial begin
16         A = 8'b00000001; B = 8'b00000001;
17         #1 A = 8'b00000010; B = 8'b00000010;
18         #1 A = 8'b00000100; B = 8'b00000100;
19         #1 A = 8'b00001000; B = 8'b00001000;
20         #1 A = 8'b00010000; B = 8'b00010000;
21         #1 A = 8'b00100000; B = 8'b00100000;
22         #1 A = 8'b01000000; B = 8'b01000000;
23         #1 A = 8'b10000000; B = 8'b10000000;
24         #1 A = 8'b00110101; B = 8'b00110101;
25         #1 A = 8'b00001111; B = 8'b00001111;
26         #1 A = 8'b11111111; B = 8'b11111111;
27     end
28     initial begin
29         assign outA_master = A*2;
30         assign outB_master = B*2;
31
32         $monitor("A = %b, B = %b, outA = %b, outB = %b, outA_master = %b, outB_master = %b"
33             ,A,B,outA,outB,outA_master, outB_master);
34         #10 $stop;
35     end
36
37 endmodule
38

```

Рисунок 29 - тестирование разработанного модуля.

В качестве эталонной модели была выбрана обычная встроенная операция умножения на 2.

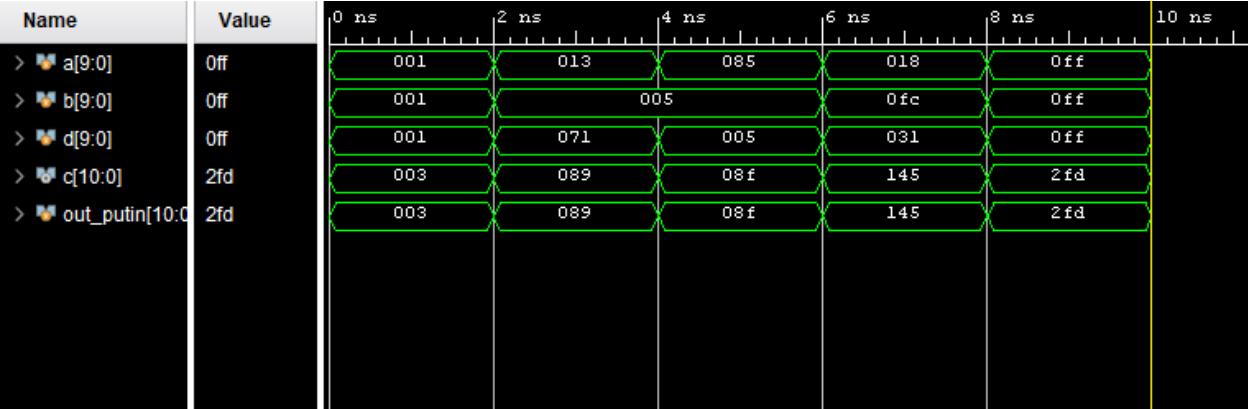


Рисунок 30 – Вывод симуляции тестирования.

```
# run 1000ns
A=0000000001 , B=0000000001, D=0000000001 SUM=00000000011, Sum_master=00000000011
A=0000010011 , B=0000000101, D=0001110001 SUM=00010001001, Sum_master=00010001001
A=0010000101 , B=0000000101, D=0000000101 SUM=00010001111, Sum_master=00010001111
A=0000011000 , B=0011111100, D=0000110001 SUM=00101000101, Sum_master=00101000101
A=0011111111 , B=0011111111, D=0011111111 SUM=01011111101, Sum_master=01011111101
$stop called at time : 10 ns : File "C:/Users/Solnyshko/lab2/lab2.srscs/sim_1/new/triple_summator_tb.v" Line 40
```

Рисунок 31 - Консольный вывод симуляции тестирования.

Конечный автомат v2

Порт	Тип	Описание
A	Вх.	Шина первого слагаемого
B	Вх.	Шина второго слагаемого
result	Вых.	Шина результата

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module Avtomat_v2_tb;
3      reg [9:0] A,B;
4      wire [10:0] result;
5
6      Avtomat_v2 avt(
7          .value1(A),
8          .value2(B),
9          .result(result)
10     );
11     reg [10:0] result_master;
12
13     initial begin
14         A = 8'b00000001; // 1
15         B = 8'b00000001; // 1
16         #2
17         A = 8'b00010011; // 19
18         B = 8'b00000101; // 5
19         #2
20         A = 8'b01000101; // 69
21         B = 8'b00000101; // 5
22         #2
23         A = 8'b00011000; // 24
24         B = 8'b00111100; // 60
25         #2
26         A = 8'b11111111; // 255
27         B = 8'b11111111; // 255
28     end
29
30     initial begin
31         assign result_master = ((A+B)*2+B);
32         $monitor("A=%b,B=%b,Result=%b,Master = %b", A ,B , result, result_master);
33         #10 $stop;
34     end
35
36 endmodule

```

Рисунок 32 - разработанный модуль конечного автомата.

В качестве эталонной модели была выбрана обычные встроенные операции сложения и умножения.

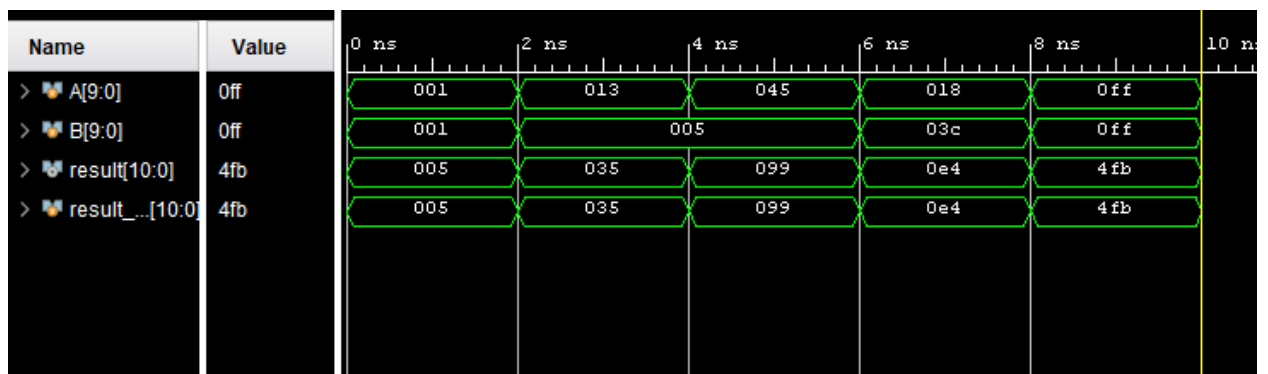


Рисунок 33 – Вывод симуляции тестирования.

```
A=0000000001,B=0000000001,Result=00000000101,Master = 00000000101
A=0000010011,B=00000000101,Result=00000110101,Master = 00000110101
A=0001000101,B=00000000101,Result=00010011001,Master = 00010011001
A=0000011000,B=0000111100,Result=00011100100,Master = 00011100100
A=0011111111,B=0011111111,Result=10011111011,Master = 10011111011
$stop called at time : 10 ns : File "C:/Users/Solnyshko/lab2/lab2.srscs/sim_1/new/Avtomat_v2_tb.v" Line 33
```

Рисунок 34 - Консольный вывод симуляции тестирования.

 


Рисунок 35 – схема конечного автомата через 1 сумматор и 1 умножитель.

Делитель частоты.

Порт	Тип	Описание
clk	Вх.	Сигнал тактовой частоты
rst_n	Вх.	Сигнал сброса
o_clk	Вых.	Сигнал деленной тактовой частоты

```

1 | `timescale 1ns / 1ps
2 |
3 | module Frequency_Divider(
4 |     input clk,
5 |     input rst_n, //импульс сброса
6 |     output reg o_clk
7 | );
8 |     reg [1:0] cnt;
9 |
10 | always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
11 |     if (!rst_n)
12 |         cnt <= 0;
13 |     else if (cnt == 3) // 0 ~ 3
14 |         cnt <= 0;
15 |     else
16 |         cnt <= cnt + 1;
17 | end
18 |
19 | always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
20 |     if (!rst_n)
21 |         o_clk <= 0;
22 |     else if (cnt < 2) // 0 ~ 1
23 |         o_clk = 0;
24 |     else // 2 ~ 3
25 |         o_clk = 1;
26 | end
27 |
28 | endmodule
29 |

```

Рисунок 36 - разработанный модуль делителя частоты.

 


Рисунок 37 – схема разработанного модуля

```

1      timescale 1ns / 1ps
2
3      module Frequency_Divider_tb;
4      reg clk;
5      reg rst_n;
6      wire o_clk;
7      reg master_clk;
8
9      Frequency_Divider u0 (
10         .clk(clk),
11         .rst_n(rst_n),
12         .o_clk(o_clk)
13     );
14
15     initial begin
16         clk = 1'b0;
17         rst_n = 1'b0;
18         #1 rst_n = 1'b1;
19     end
20
21     // 50MHz clk
22     initial begin
23         clk = 1'b0;
24         repeat(100) #1 clk= ~clk;
25     end
26     initial begin
27         #1
28         master_clk = 1'b0;
29         repeat(100) #4 master_clk = ~master_clk;
30     end
31     initial begin
32         $monitor("clk=%b,rst_n=%b,o_clk=%b", clk ,rst_n , o_clk);
33         #100 $stop;
34     end
35
36 endmodule

```

Рисунок 37 - тестирование разработанного модуля.

В качестве эталонной модели был запущен тактовый сигнал в 4 раза больший, нежели изначальный.

 


Рисунок 38 – Вывод симуляции тестирования.

```

# run 1000ns
clk=0,rst_n=0,o_clk=0
clk=1,rst_n=1,o_clk=0
clk=0,rst_n=1,o_clk=0
clk=1,rst_n=1,o_clk=0
clk=0,rst_n=1,o_clk=0
clk=1,rst_n=1,o_clk=1
clk=0,rst_n=1,o_clk=1
clk=1,rst_n=1,o_clk=1
clk=0,rst_n=1,o_clk=1
clk=1,rst_n=1,o_clk=0
clk=0,rst_n=1,o_clk=0
clk=1,rst_n=1,o_clk=0
clk=0,rst_n=1,o_clk=0
clk=1,rst_n=1,o_clk=1
clk=0,rst_n=1,o_clk=1
clk=1,rst_n=1,o_clk=1
clk=0,rst_n=1,o_clk=1
clk=1,rst_n=1,o_clk=0
clk=0,rst_n=1,o_clk=0
clk=1,rst_n=1,o_clk=0
clk=0,rst_n=1,o_clk=0
clk=1,rst_n=1,o_clk=1
clk=0,rst_n=1,o_clk=1
clk=1,rst_n=1,o_clk=1
clk=0,rst_n=1,o_clk=1
clk=1,rst_n=1,o_clk=0
clk=0,rst_n=1,o_clk=0
clk=1,rst_n=1,o_clk=0

```

Рисунок 39 - Консольный вывод симуляции тестирования.

Функция “COUNT_ZEROES”

За заданный промежуток времени необходимо рассчитать количество спадов тактового сигнала из делителя частоты. После расчёта на выходные порты необходимо подать число нулей в двоичном представлении рассчитанного числа.

Порт	Тип	Описание
clk	Вх.	Сигнал тактовой частоты.
rst	Вх.	Асинхронный сигнал сброса
measure_req_i	Вх.	Сигнал регулирующий временной промежуток. При подаче в первый раз запускает временной

		отсчёт. При подаче во второй раз останавливает временной отсчёт.
ready_i	Вх.	Сигнал готовности внешнего устройства принять результат
o_clk	Вых.	<i>Необязательный</i> выход тактового сигнала из делителя частоты
result_data_o	Вых.	Шина данных результата
result_rsp_o	Вых.	Сигнал готовности результата. Выставляется в высокий уровень тогда и только тогда, когда на шине данных установлен корректный результат. Держится в высоком состоянии ровно один период тактового сигнала, когда внешнее устройство готово принять результат; в противном случае держится в высоком состоянии до тех пор, пока устройство не будет готово принять результат
busy_o	Вых.	Сигнал занятости устройства

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module Count_zeroes(
4      input clk,          ///Сигнал тактовой частоты
5      input rst,          ///Асинхронный сигнал сброса
6      input measure_req_i,
7      input ready_i,
8      output wire o_clk,   ///необязательный выход (для наглядности)
9      output wire [7:0] result_data_o,
10     output reg result_rsp_o,
11     output reg busy_o
12 );
13     reg lets_count;
14
15     Frequency_Divider delitel(
16         .clk(clk),
17         .rst_n(rst),
18         .o_clk(o_clk)    ///переводит изначальную тактовую частоту в тактовую частоту делителя
19     );
20     simple_counter count(
21         .clk(o_clk),
22         .rst(rst),
23         .ud(lets_count),
24         .count(result_data_o)
25     );
26
27     always@(*)begin
28         if (result_rsp_o == ready_i) begin
29             #1
30             result_rsp_o <= 0;
31         end
32     end
33
34     always@(posedge measure_req_i) begin
35         if(measure_req_i && lets_count == 1) begin
36             lets_count <= 0;
37             busy_o <= 0;
38             result_rsp_o <= 1;
39         end
40         else begin
41             lets_count <= 1;
42             busy_o <= 1;
43             result_rsp_o <= 0;
44         end
45     end
46 end
47 endmodule
48

```

Рисунок 40 – разработанный модуль функции COUNT_ZEROES.


```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module Count_zeroes_tb;
3      reg clk,rst,measure_req_i,ready_i;
4      wire o_clk,result_rsp_o,busy_o;
5      wire [7:0] result_data_o;
6  Count_zeroes fn (
7      .clk(clk),
8      .rst(rst),
9      .measure_req_i(measure_req_i),
10     .ready_i(ready_i),
11     .o_clk(o_clk),
12     .result_data_o(result_data_o),
13     .result_rsp_o(result_rsp_o),
14     .busy_o(busy_o)
15 );
16 initial begin
17     rst = 1'b0;
18     #1 rst = 1'b1;
19     #2 rst = 1'b0;
20 end
21 initial begin
22     ready_i = 1'b1;
23     measure_req_i = 1'b0;
24     #3 measure_req_i = 1'b1;
25     #1 measure_req_i = 1'b0;
26     #40 measure_req_i = 1'b1;
27     #1 measure_req_i = 1'b0;
28     // #3 ready_i = 1'b1;
29     // #1 ready_i = 1'b0;
30
31 end
32 initial begin
33     clk = 1'b0;
34     repeat(100) #1 clk= ~clk;
35 end
36 initial begin
37     //$monitor("clk=%b,rst_n=%b,o_clk=%b", clk ,rst , o_clk);
38     #50 $stop;
39 end
40 endmodule
41

```

Рисунок 41 - тестирование разработанного модуля.

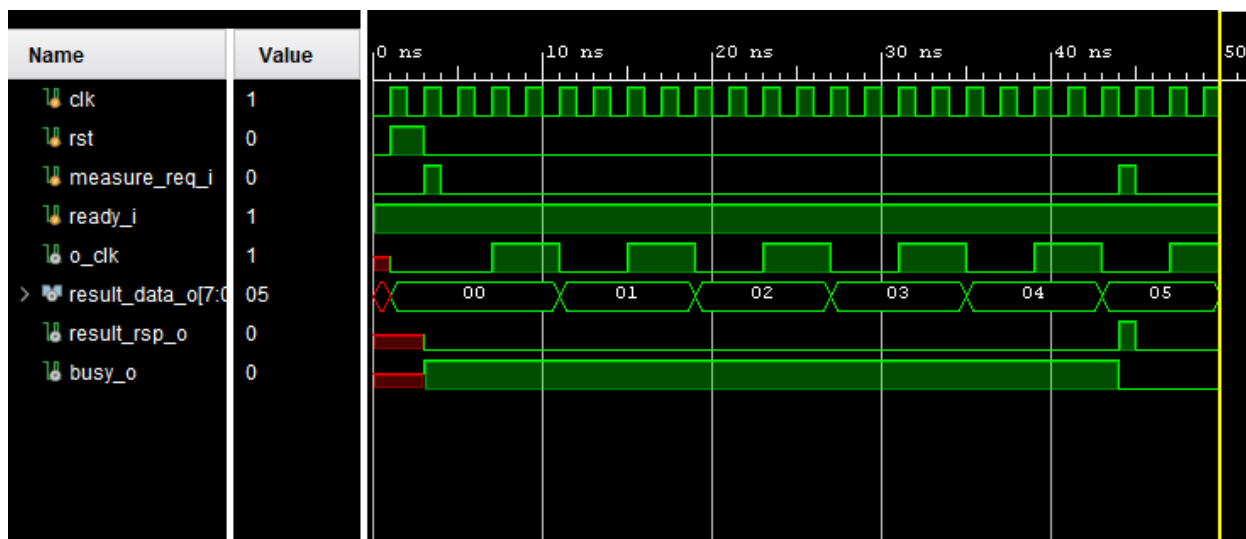


Рисунок 42 – Вывод симуляции тестирования.

На временной диаграмме видно, что подсчёт идёт со спада тактовой частоты делителя частоты, также работа счетчика подкрепляется сигналом занятости и значение о корректности и готовности результата идет ровно один такт, что полностью соответствует заданию.

Часть 2

В рамках второй части задания необходимо реализовать модуль, выполняющий определенную процедуру обработки входного потока данных. Все внутренние элементы памяти вашего модуля должны тактироваться от делителя частоты и обладать сигналами разрешения и асинхронного сброса.

Модуль “BUFFER_LRU”

Модуль-буффер из восьми элементов, в котором вытеснение происходит по алгоритму LRU. Интерфейс подачи транзакции должен включать в себя шину данных и соответствующий ей сигнал валидности данных. Выходной

интерфейс представляет собой текущее состояние всех восьми элементов буфера.

Для реализации данного модуля был воссоздан LRU (Least Recently Used) алгоритм основан на следующем принципе: он отслеживает время последнего обращения к каждому элементу данных и заменяет элемент, к которому было обращение давнее всего, когда требуется освободить место для нового элемента.

Для того, чтобы все внутренние элементы памяти модуля тактировались от делителя частоты, был использован Делитель частоты из первой части лабораторной работы.

```
12 |         Frequency_Divider delitel ( // делитель частоты
13 |             .clk(clk),
14 |             .rst_n(rst),
15 |             .o_clk(o_clk)
16 |         );
17 |
```

Рисунок 43 – Делитель частоты в модуле LRU.

Для воссоздания таймера к каждой ячейке буфера был привязан свой собственный Counter из первой части лабораторной работы (таких 8).

```
simple_counter count1( //инициализация таймеров на каждую переменную буфера
    .clk(o_clk),
    .rst(rst1),
    .ud(razresh),
    .count(coun1)
);
simple_counter count2(
    .clk(o_clk),
    .rst(rst2),
    .ud(razresh),
    .count(coun2)
);
simple_counter count3(
    .clk(o_clk),
    .rst(rst3),
    .ud(razresh),
    .count(coun3)
);
```

Рисунок 44 – Назначения тикового таймера.

Порт	Тип	Описание
clk	Вх.	Сигнал тактовой частоты.
rst	Вх.	Асинхронный сигнал сброса
razresh	Вх.	Сигнал разрешения.
data	Вх.	Шина входящих данных
o_clk	Вых.	Необязательный. Показывает сигнал тактовой частоты с делителя частоты.
d1-d8	Вых.	Необязательный. Показывает записанные значения в буффер.
coun1-coun8	Вых.	Необязательный. Показывает таймер на каждое значение.
result	Вых.	Выходной интерфейс представляет собой текущее состояние (таймера) всех восьми элементов буффера, где каждый элемент это каждые 8 бит.

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module LRU_Buffer_tb;
4      reg clk; //takt signal
5      reg rst; // асинхронный сигнал сброса
6      reg razresh;
7      wire o_clk;
8      reg [7:0] data;
9      wire [7:0] d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8;
10     wire [7:0] coun1,coun2,coun3,coun4,coun5,coun6,coun7,coun8;
11     wire [63:0] result;
12     LRU_Buffer b1(
13         .clk(clk),
14         .rst(rst),
15         .razresh(razresh),
16         .o_clk(o_clk),
17         .data(data),
18         .d1(d1),.d2(d2),.d3(d3),.d4(d4),.d5(d5),.d6(d6),.d7(d7),.d8(d8),
19         .coun1(coun1),.coun2(coun2),.coun3(coun3),.coun4(coun4),.coun5(coun5),.coun6(coun6),.coun7(coun7),.coun8(coun8),
20         .result(result)
21     );
22     initial begin
23         clk = 1'b0;
24         repeat(200) #1 clk= ~clk;
25     end
26     initial begin
27         razresh = 1'b1;
28         rst=1'b0;
29         #1 rst = 1'b1;
30         #1 rst = 1'b0;
31     end
32     initial begin
33         data = 8'b00000000;
34         #7 data = 8'b00000001;
35         #8 data = 8'b00000010;
36         #8 data = 8'b00000100;
37         #8 data = 8'b00001000;
38         #8 data = 8'b00010000;
39         #8 data = 8'b00100000;
40         #8 data = 8'b01000000;
41         #8 data = 8'b10000000;
42         #8 data = 8'b10000001;
43         #8 data = 8'b00000010;
44         #8 data = 8'b00000100;
45         #8 data = 8'b00001000;
46         #8 data = 8'b00010000;
47         #8 data = 8'b00100000;
48         #8 data = 8'b01000000;
49         #8 data = 8'b10000000;
50         #8 data = 8'b00000001;
51         #8 data = 8'b00000010;
52         #8 data = 8'b00000100;
53         #8 data = 8'b00001000;
54         #8 data = 8'b00010000;
55         #8 data = 8'b00100000;
56         #8 data = 8'b01000000;
57         #8 data = 8'b10000000;
58     end
59     initial begin
60         #200 $stop;
61     end
62 endmodule

```

Рисунок 45 - тестирование разработанного модуля.

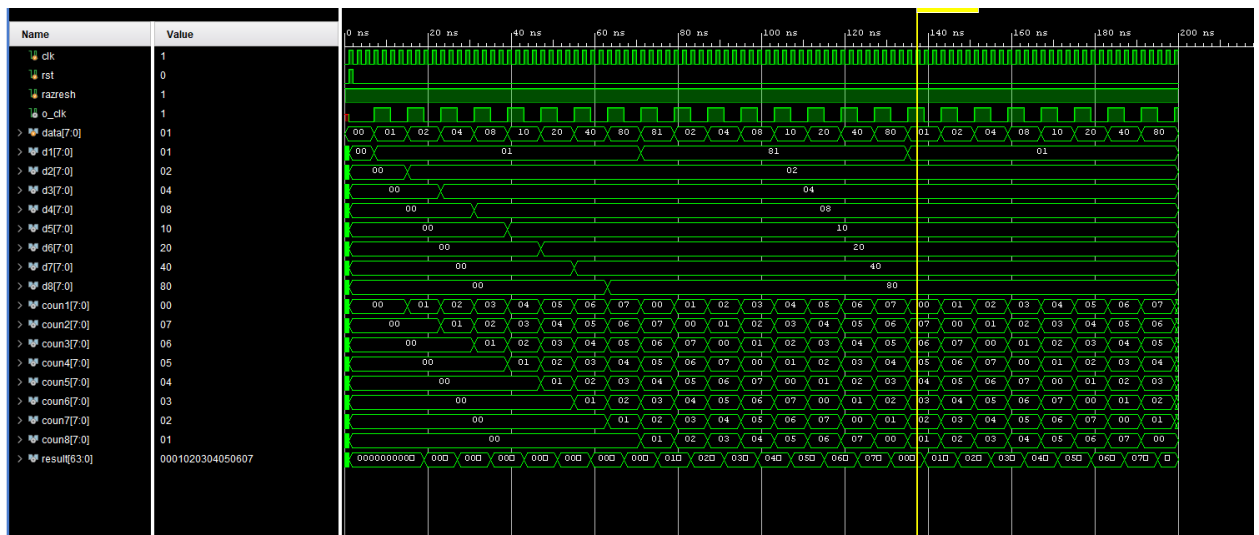


Рисунок 46 - Вывод симуляции тестирования.

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы были выявлены некоторые трудности тестирования.

Для тестирования счётчика не было придумано никаких эталонных моделей, потому что сам счётчик работает от тактового сигнала и каждый сигнал на вход поступает несколько дополнительных сигналов или же настроек для модуля. Следовательно, и эталонная модель должна принимать в себя все те же самые сигналы, для корректного результата. Считаю эталонную модель для счётчика ненужной, потому что эталонная модель будет полностью или частично копировать написанную. (Исправлено)

В тестировании сдвигового регистра была аналогичная ситуация, что и с счётчиком. В принципе для эталонной модели можно было бы сделать обычный остаток от деления на два, но опять же, сдвиговый регистр работает на каждый такт, к тому же имеет в себе несколько сигналов, таких как сброс, загрузка данных и сигнал разрешения. По сути, сама сложность написания сдвигового регистра заключалась в том, чтобы придумать каким способом

можно сдвинуть регистр и при этом сохранить сдвинутый бит. Решение данной проблемы может быть простое копирования модуля сдвигового регистра с изменением одной строчки на остаток от деления. Было принято решение не делать из мухи слона. Однако, если бы это было сделано, то не был бы написан этот текст. (Исправлено)

Создание конечного автомата было занятием интересным. Там мне не надо было делать дополнительные ненужные модули, потому что математику можно было написать и в самом тестовом окружении. Проблема возникла тогда, когда был написан конечный автомат v1, потому что, посмотрев на RTL схему, сумматора оказалось 2, а в задании должен был быть задействован лишь 1. Решением данной проблемы оказалось созданием сумматора с тремя входами и умножителем с двумя входами.

С Делителем частоты проблем не возникло, ведь за эталонную модель можно было запустить еще один тактовый сигнал превосходящий начальный в четыре раза.

Первая функция — это первая серьезная сложность данной лабораторной работы, потому что функция должна включать в себя компоненты, написанные ранее, а они не всегда были подходящими, а значит их надо было изменять и заново тестировать, потому что хотелось быть уверенным, что ошибки в функции не были связаны с ошибками в маленьких, написанных ранее компонентах. После написания функции, ручной проверкой было выявлено, что функция работает корректно. Эталонная модель будет представлять обычный инкремент при нуле делителя тактовой частоты.

В результате создания сложно-функционального блока я столкнулся с множеством проблем, в плане реализации высокоуровневой задачи. Как передавать и запоминать правильно данные, как запускать и обнулять таймер каждый вызов записанного выражения, все эти вопросы так или иначе влияли на всё то, что было в итоге написано. К подходу создания с нуля надо

подходить ответственно, потому что первые два раза, когда я думал, что сейчас все запишу и оно сразу всё заработает, тестовая модель валилась на этапе делителя частоты. Следовательно создание такой сложной функции надо начинать, поэтапно вводя новые переменные и новые методы.

После создания сложно-функционального блока, было визуально протестировано, на соответствие введённых данных и порядку записи. Тестирование эталонной моделью не представляю возможным. Если бы Verilog HDL имел функционал других языков программирования, с использованием массивов, листов или методов `insert`, `append`, то создание эталонной моделью было бы не таким сложным. В то время, как для написании её в нынешних реалиях нужно задуматься над тем, как сделать так, чтобы новая модель имела такой же функционал как и написанная, но использовала другие алгоритмы. Также, я отказался вставлять RTL схемы сложно-функционального блока и функции, так как, было использовано множество операторов `if()`, из-за чего, схема была перегружена. Возможно, решением этой проблемы, если её можно считать таковой, была бы замена операторов на базовые логические операции с записью значений в некую переменную, но опять же, нужно подумать, как бы сделать так, чтобы обойтись без оператора `if()`.