

# УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Функциональная схемотехника»

## **Лабораторная работа №1**

Вариант 8

Выполнил:

*Голиков Д.И.*

*P33102*

Преподаватель:

Васильев С.Е.

Санкт-Петербург

2024 г.

## Цели работы:

1. Получить базовые знания о принципах построения цифровых интегральных схем с использованием технологии КМОП.
2. Познакомиться с технологией SPICE-моделирования схем на транзисторах.
3. Получить навыки описания схем базовых операционных элементов (БОЭ) комбинационного типа на вентильном уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

## Выполнение:

### 1.1. Схема вентиля

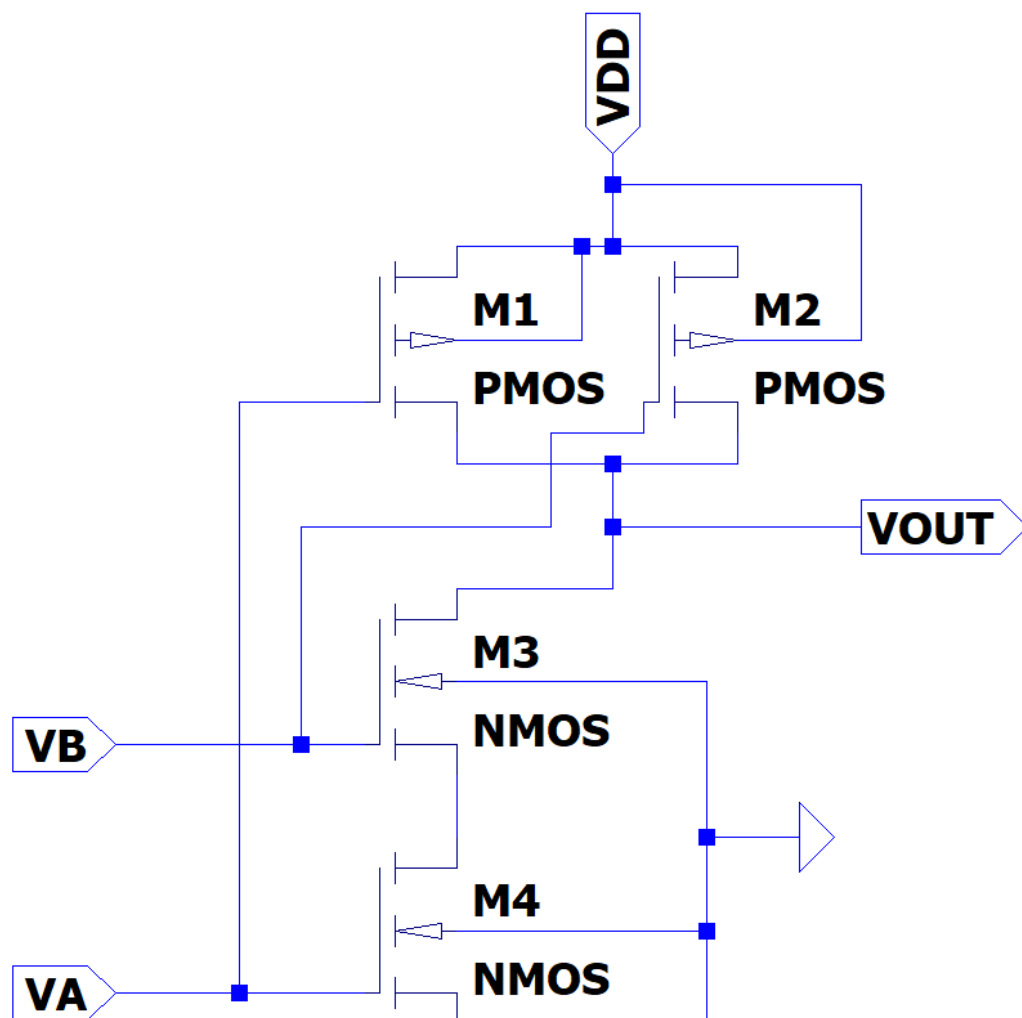


Рисунок 1. Схема вентиля.

## 1.2. Символ вентиля и схема тестирования

 


Рисунок 2. Символ вентиля NAND.

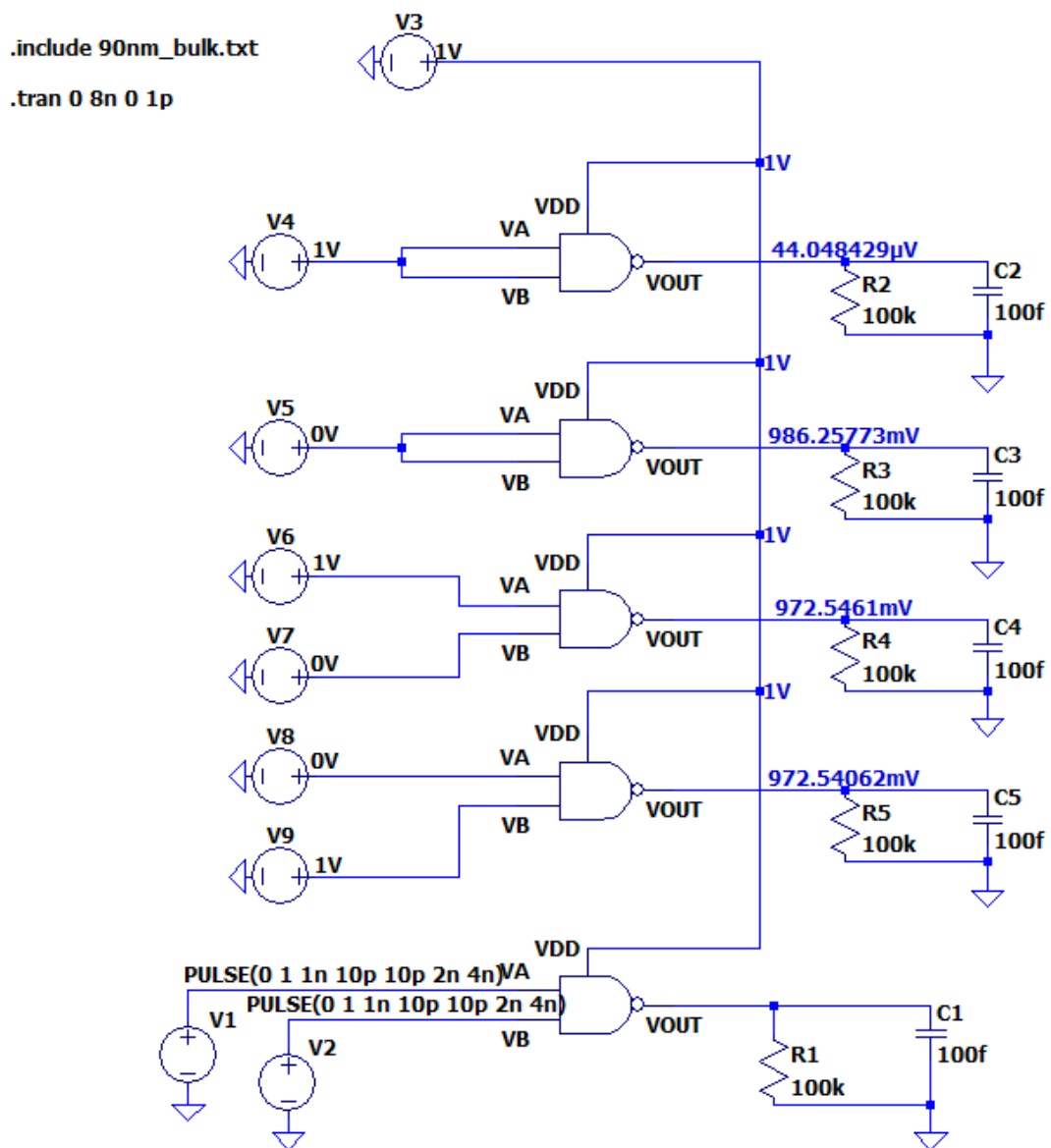


Рисунок 3. Схема тестирования.

В данной схеме первые четыре теста проверяют корректность таблицы истинности NAND, последний тест необходим для расчёта задержек и максимальной частоты.

### 1.3. Временная диаграмма процесса тестирования вентиля

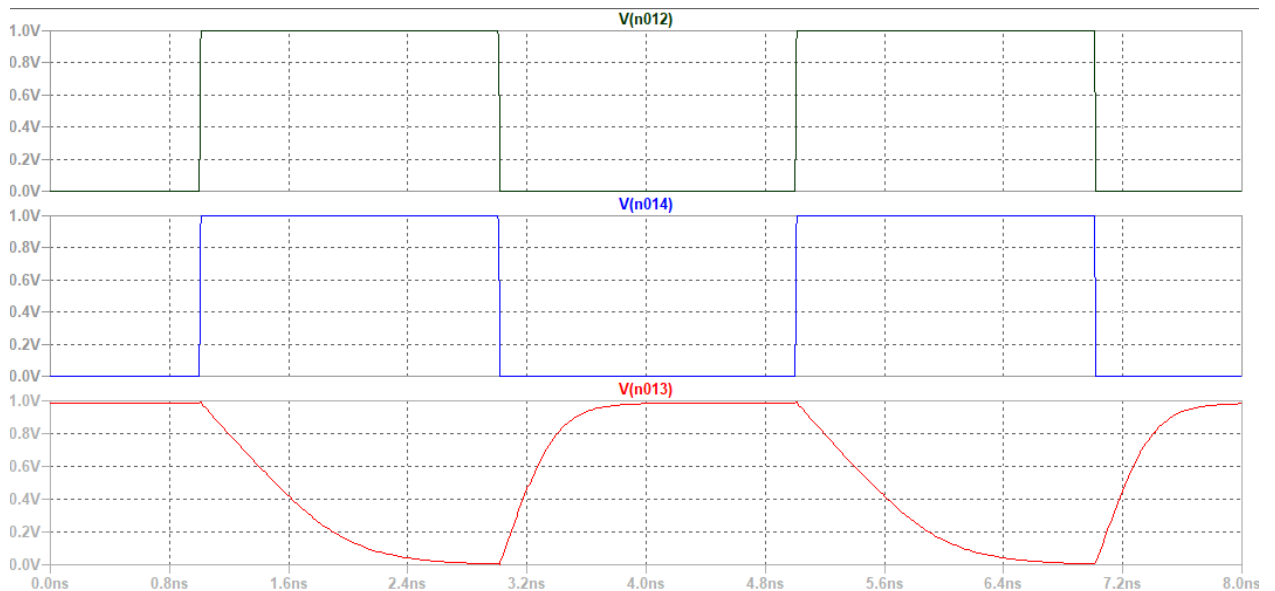


Рисунок 4. Временная диаграмма тестирования вентиля NAND.

#### 1.4. Результат измерения задержки распространения сигнала через вентиль

Для расчета задержки по фронту и спаду сигнала из графика необходимо измерить временные интервалы между моментом, когда сигнал достигает 10% и 90% своего максимального значения.

Рассчитаем задержку по фронту и спаду:

$$d = t_{90\%} - t_{10\%}$$

$$d_r = 3.5276 - 3.011 = 0.5166 \text{ нс}$$

$$d_f = 5.0968 - 5.0089 = 0.0879 \text{ нс}$$

Найдём среднюю задержку:

$$d = \frac{0.5166 + 0.0879}{2} = 0.30225 \text{ нс}$$

#### 1.5. Максимальная частота работы вентиля

Из найденной в предыдущем шаге задержки найдем частоту вентиля:

$$f = \frac{1}{0.30225 * 10^{-9}} = 3.3085 \text{ ГГц}$$

#### 1.6. Схема разработанного БОЭ

Разрабатываемый БОЭ – Шифратор кода Грея для трехразрядного двоичного числа.

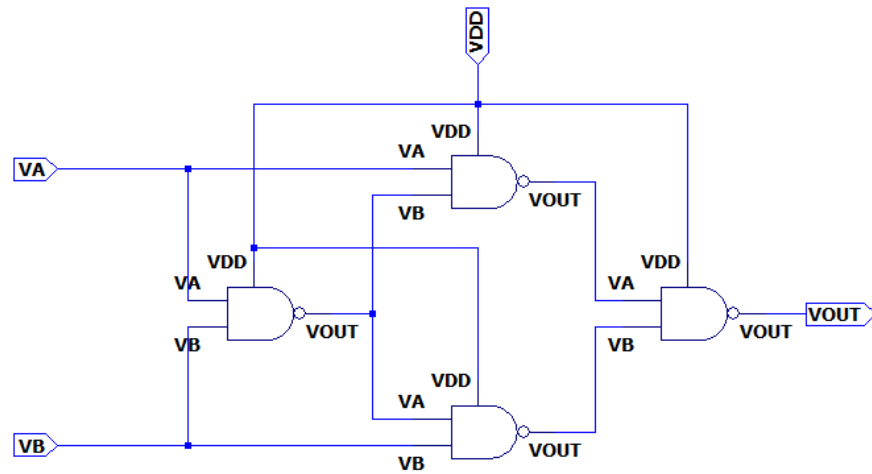


Рисунок 6. Схема XOR используя NAND.

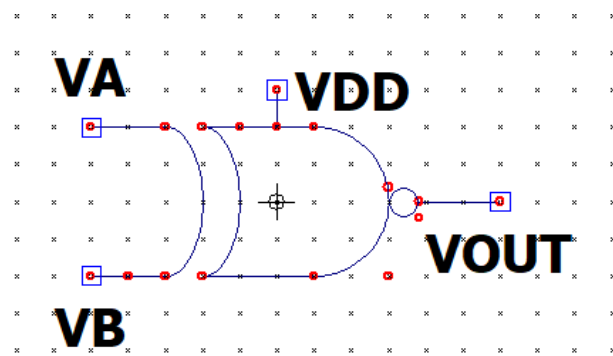


Рисунок 7. Символ вентиля XOR.

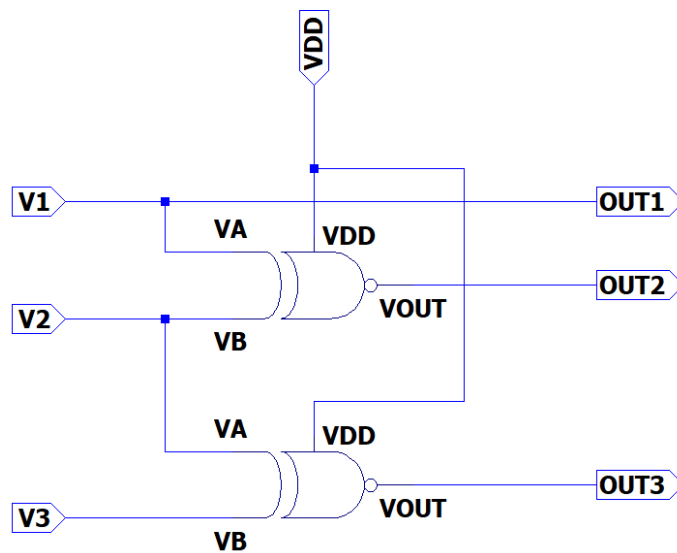


Рисунок 8. Схема БОЭ.

### 1.7. Символ разработанного БОЭ и схема тестирования


 


Рисунок 9. Символ БОЭ.

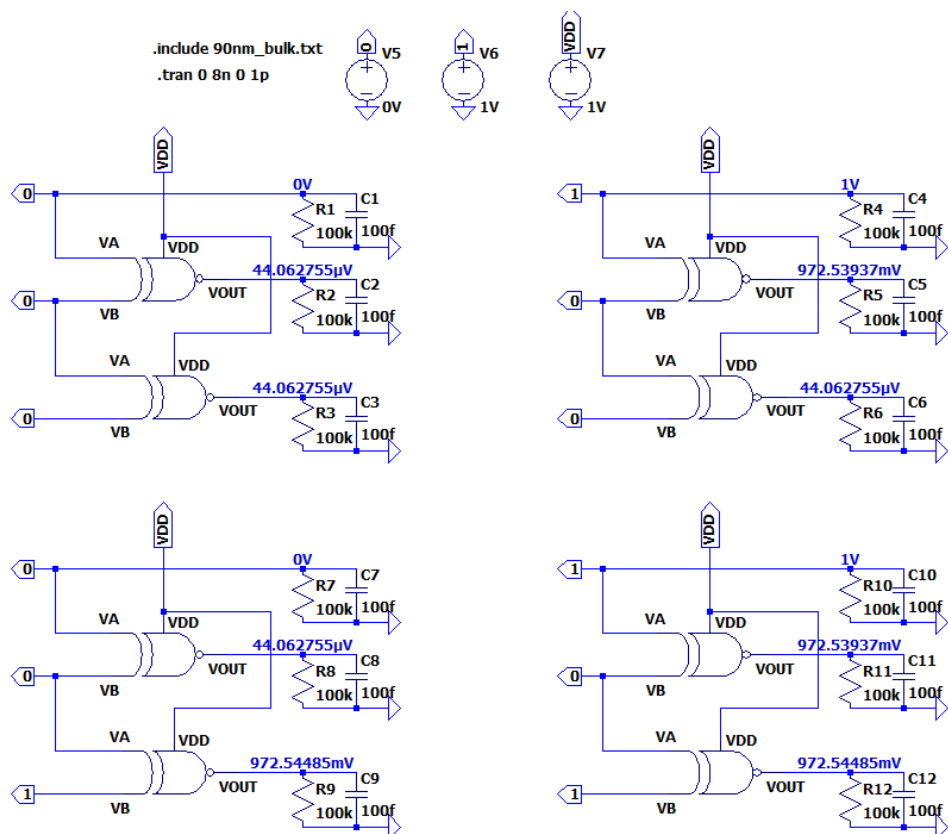

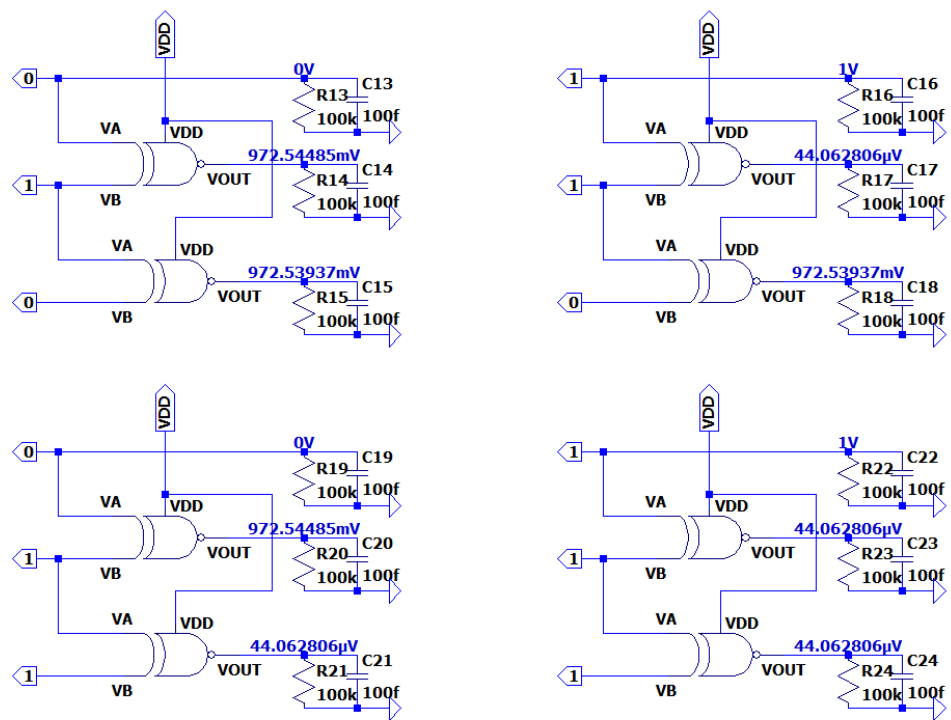


Рисунок 8. Схема тестирования БОЭ

В данной схеме восемь тестов проверяют корректность работы БОЭ согласно таблице истинности шифратора.

## 1.8. Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ

 


Рисунок 9. Временная диаграмма тестирования БОЭ.



## 1.9. Результат измерения задержки распространения сигнала через БОЭ

Рассчитаем задержки по фронту и спаду:

$$d_r = 2.70 - 2.01 = 0.69$$

$$d_f = 3.74 - 3.01 = 0.73$$

$$d = 0.71$$

$$d_r = 3.0728 - 3.019 = 0.0538 \text{ нс}$$

$$d_f = 4.76732 - 4.012 = 0.7553 \text{ нс}$$

Найдём среднюю задержку:

$$d = \frac{0.0538 + 0.7553}{2} = 0.40456 \text{ нс}$$

## 1.10. Максимальная частота работы БОЭ

Из найденной на предыдущем шаге задержки найдем частоту вентиля:

$$f = \frac{1}{0.40456 * 10^{-9}} = 2.4718 \text{ ГГц}$$

## 2.1. Код разработанного модуля БОЭ

```
1 timescale 1ns / 1ps
2
3 module nandxor(
4
5     input v1,
6     input v2,
7     output out
8 );
9
10 wire xor_v1_v2, xor_v1_out1, xor_v2_out1;
11
12 nand(xor_v1_v2, v1,v2);
13 nand(xor_v1_out1, v1, xor_v1_v2);
14 nand(xor_v2_out1, v2, xor_v1_v2);
15 nand(out, xor_v1_out1, xor_v2_out1);
16
17 endmodule
18
```

Рисунок 10. Реализация модуля XOR через NAND.

```

1  | `timescale 1ns / 1ps
2  |
3  | module my_gray(
4  |     input v1_in,
5  |     input v2_in,
6  |     input v3_in,
7  |     output v1_out,
8  |     output v2_out,
9  |     output v3_out
10 | );
11 |     assign v1_out = v1_in;
12 |     nandxor nandxor_1(
13 |         .v1(v1_in),
14 |         .v2(v2_in),
15 |         .out(v2_out)
16 |     );
17 |
18 |     nandxor nandxor_2(
19 |         .v1(v2_in),
20 |         .v2(v3_in),
21 |         .out(v3_out)
22 |     );
23 | endmodule
24 |

```

Рисунок 11. Реализация модуля БОЭ.

```

1  | `timescale 1ns / 1ps
2  |
3  | module master_gray(
4  |     input v1_in,
5  |     input v2_in,
6  |     input v3_in,
7  |     output v1_out,
8  |     output v2_out,
9  |     output v3_out
10 | );
11 |     assign v1_out = v1_in;
12 |     xor(v2_out, v1_in, v2_in);
13 |     xor(v3_out, v2_in, v3_in);
14 | endmodule
15 |

```

Рисунок 12. Реализация модуля БОЭ для тестирования кода грея.

## 2.2. Код разработанного тестового окружения БОЭ

```
3 module shiftrator;
4
5 reg v1_in, v2_in, v3_in;
6 wire v1_out, v2_out, v3_out, v1_out_master, v2_out_master, v3_out_master;
7 my_gray my(
8     .v1_in(v1_in),
9     .v2_in(v2_in),
10    .v3_in(v3_in),
11    .v1_out(v1_out),
12    .v2_out(v2_out),
13    .v3_out(v3_out)
14 );
15
16 master_gray master(
17     .v1_in(v1_in),
18     .v2_in(v2_in),
19     .v3_in(v3_in),
20     .v1_out(v1_out_master),
21     .v2_out(v2_out_master),
22     .v3_out(v3_out_master)
23 );
24
25 integer i,j,k;
26
27 initial begin
28
29     for(i=0; i <= 1; i = i + 1) begin
30         v1_in = i;
31         for(j=0; j <= 1; j = j + 1) begin
32             v2_in = j;
33             for(k=0; k <= 1; k = k+1) begin
34                 v3_in = k;
35                 #2
36                 if((v1_out == v1_out_master) | (v2_out == v2_out_master) | (v3_out == v3_out_master)) begin
37                     $display("Just take the nubmers v1_in=%b, v2_in=%b, v3_in=%b v1_out=%b, v2_out=%b, v3_out=%b, v1_out_master=%b, v2_out_master=%b, v3_out_master=%b",
38                         v1_in, v2_in, v3_in, v1_out, v2_out, v3_out, v1_out_master, v2_out_master, v3_out_master);
39                 end
40                 else begin
41                     $display("error");
42                 end
43             end
44         end
45     end
46 end
```

Рисунок 13. Программа тестирования БОЭ.

## 2.3. Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ

 


Рисунок 14. Временная диаграмма тестирования БОЭ.

```
Just take the nubmers v1_in=0, v2_in=0, v3_in=0 v1_out=0, v2_out=0, v3_out=0, v1_out_master=0, v2_out_master=0, v3_out_master=0
Just take the nubmers v1_in=0, v2_in=0, v3_in=1 v1_out=0, v2_out=0, v3_out=1, v1_out_master=0, v2_out_master=0, v3_out_master=1
Just take the nubmers v1_in=0, v2_in=1, v3_in=0 v1_out=0, v2_out=1, v3_out=1, v1_out_master=0, v2_out_master=1, v3_out_master=1
Just take the nubmers v1_in=0, v2_in=1, v3_in=1 v1_out=0, v2_out=1, v3_out=0, v1_out_master=0, v2_out_master=1, v3_out_master=0
Just take the nubmers v1_in=1, v2_in=0, v3_in=0 v1_out=1, v2_out=1, v3_out=0, v1_out_master=1, v2_out_master=1, v3_out_master=0
Just take the nubmers v1_in=1, v2_in=0, v3_in=1 v1_out=1, v2_out=1, v3_out=1, v1_out_master=1, v2_out_master=1, v3_out_master=1
Just take the nubmers v1_in=1, v2_in=1, v3_in=0 v1_out=1, v2_out=1, v3_out=1, v1_out_master=1, v2_out_master=0, v3_out_master=1
Just take the nubmers v1_in=1, v2_in=1, v3_in=1 v1_out=1, v2_out=0, v3_out=0, v1_out_master=1, v2_out_master=0, v3_out_master=0
$stop called at time : 18 ns : File "C:/Users/user/lab_1_v3/lab_1_v3.srcs/sim_1/new/shiftrator.v" Line 47
```

Рисунок 15. Вывод консоли в результате работы программы.

## Выводы по работе:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены базовые принципы создания цифровых интегральных схем с использованием технологии КМОП, созданы вентили NAND и XOR в среде моделирования LTspice, схема шифратора кода Грея для трехразрядного двоичного числа, а также схемы для их тестирования. Был изучен язык описания аппаратуры Verilog HDL, с помощью которого была схема БОЭ и протестирована её функциональность.

Почему средняя задержка средняя арифметическая?

Для расчёта средней задержки мы используем время для rise и fall, когда мощность достигает 50%. То есть мы будем считать, что после преодоления 50%-ой планки, мы принимаем переходное значение компонента. Следовательно, для того, чтобы рассчитать среднюю задержку, мы складываем rise и fall и делим на пополам.

Например:

Имея задержку фронта 0.5нс и задержку спада 0.3нс, мы должны получить среднее переходное значение немного больше, чем большее из задержек спадов. Если посчитать, используя большую, то это 0.25 по фронту.

Проверим среднюю задержку

$$d = \frac{0.5 + 0.3}{2} = 0.4$$

Полученное значение получилось больше чем половина от большего из двух задержек, следовательно, она подходит для дальнейших расчетов и не возникает противоречий.

Почему задержка на БОЭ с использованием множества компонентов не в разы больше, чем задержка на одном компоненте?

Полезным напряжением в данной лабораторной работе считается напряжение на конденсатор и резистор. Следовательно, у нас задержка становится прямо пропорциональной ёмкости конденсатора. Если принять значение конденсатора равным нулю, то задержка на БОЭ, содержащее 4 компонента будет в 4 раза больше чем на одном компоненте.

Также сами нмос и пмос резисторы частично являются конденсаторами, из-за этого тоже появляются задержки на всех схемах.